מבוא לחומרה – אוסף תרגילים ופתרונות

איסוף ועריכה: עילאי הנדין

<u>תוכן עניינים</u>

		<u>1"</u>	<u>תשס</u>
2	1 ′	מס	תרגיל
6	2 ′	מס	תרגיל
11	3 ′	מס	תרגיל
16	4 ′	מס	תרגיל
22	5 ′	מס	תרגיל
31	6 ′	מס	תרגיל
36	7 ′	מס	תרגיל
43	8 ′	מס	תרגיל
46	9 ′	מס	תרגיל
		<u>ה"</u>	תשס
51	1 ′	מס׳	תרגיל
54	2 ′	מס	תרגיל
60	3 ′	מס	תרגיל
66	4 ′	מס	תרגיל
72	5 ′	מס	תרגיל
84	6 ′	מס	תרגיל
88	7 ′	מס	תרגיל
05	g ,	'n.	חרויל



<u>מבוא לחומרה – סמסטר חורף 2005</u> <u>תרגיל בית מספר 1</u>

: תרגיל ב: (24 נק') חשבו בבסיסים השונים את התרגילים הבאים:

תשובה:	$335_8 + 771_8 = X_8?$	א.
תשובה:	$5448 + 2348 = X_8$?	ב.
תשובה:	$A5B0_{16} - 9F1.1_{16} = X_{10}$?	.λ
תשובה:	$545_6 - 445.3_6 = X_6$?	т.
תשובה:	101112 * 1010012= X2?	ה.
:תשובה	$101101_2 / 101_2 = X_2$?	٦.

:תרגיל 2: (24 נק') השלימו את הטבלה הבאה

הקסדצימלי	אוקטלי	בינארי	עשרוני
			5610
		101011001102	
	756138		
CE3A ₁₆			

ציינו זאת: overflow במידה ויש ארבו בשיטת בשיטת בשיטת (24) (24) במידה את:

	ייצוג בינארי	ייצוג בינארי	תוצאה בייצוג	תוצאה בייצוג	
	(מספר שמאלי)	(מספר ימני)	בינארי	עשרוני	
15 + 42 =					א.
8 – 16 =					ב.
-31 + 16 =					.ג
-5 – 7 =					т.
128 – 129 =					ה.
51 + 17 =					۱.



תרגיל 4: (28 נק') קוד בינארי המשתמש ב-13 ספרות מייצג כל אחת מ-13 הספרות של מספר בבסיס 13. כל ספרה מקבלת קוד של 12 0-ים ו-1 אחד. הקוד עבור הספרה 2 הוא 00000000001.

- 1. קבעו את הקוד הבינארי ליתר הספרות.
- 2. מהו הייצוג המינימאלי האפשרי, כלומר מהו מספר הסיביות(הספרות) המינימאלי הנדרש לייצוג מספר בבסיס 13, ומהו הקוד ?

שאלת בונוס: נתונים אלף כדי יין ועשרה עבדים אשר בהוראתך יישתו מהכדים. אחד מהכדים מורעל. עליך למצוא את הכד המורעל. הערה: לא ניתן לחכות ולראות איך עבד מגיב לאחר ששתה מכד מסוים, ואז לתת לו לשתות מכד אחר. כל העבדים שותים ביחד והתוצאה מיידית. נמקו את תשובתכם.



<u>מבוא לחומרה – סמסטר חורף 2005</u> <u>פתרון תרגיל בית מספר 1</u>

בבסיסים השונים את התרגילים הבאים: (24 נק') חשבו בבסיסים השונים את

תשובה: 13268	$335_8 + 771_8 = X_8$?	א.
תשובה: 1000₃	$544_8 + 234_8 = X_8$?	ב.
תשובה: 9BBE.F ₁₆ 39870.9375 ₁₀	$A5B0_{16} - 9F1.1_{16} = X_{10}?$.λ
תשובה: 55.36	5456 - 445.36 = X6?	т.
תשובה: 11101011112	101112 * 1010012= X2?	ה.
תשובה: 10012	$101101_2 / 101_2 = X_2$?	.1

:תרגיל 2: (24 נק') השלימו את הטבלה הבאה

הקסדצימלי	אוקטלי	בינארי	עשרוני
38	70	111000	5610
566	2546	101011001102	1382
7B8B	756138	111101110001011	31627
CE3A ₁₆	147072	1100111000111010	52794

ציינו זאת: overflow ציינו זאת: (24 נק') חשבו בשיטת המשלים ל- 2

	ייצוג בינארי (מספר שמאלי)	ייצוג בינארי (מספר ימני)	תוצאה בייצוג בינארי	תוצאה בייצוג עשרוני	
15 + 42 =	0001111	0101010	0111001	57	א.
8 – 16 =	001000	010000	11100	-8	ב.
-31 + 16 =	100001	010000	110001	-15	.ג
-5 – 7 =	1011	0111	overflow	overflow	т.
128 – 129 =	010000000	010000001	111111111	-1	ה.
56+37=	0110011	0010001	overflow	overflow	۱.

תרגיל 4: (28 נק') קוד בינארי המשתמש ב-13 ספרות מייצג כל אחת מ-13 הספרות של מספר בבסיס 13. כל ספרה מקבלת קוד של 12 0-ים ו-1 אחד. הקוד עבור הספרה 2 הוא 00000000001.

- 1. קבעו את הקוד הבינארי ליתר הספרות.
- 2. מהו הייצוג המינימאלי האפשרי, כלומר מהו מספר הסיביות(הספרות) המינימאלי הנדרש לייצוג מספר בבסיס 13, ומהו הקוד ?

<u>פתרון:</u>

1. הקוד הבינארי הוא:

2. יש לייצג את כל 13 הספרות של מספר בבסיס 13, לכן אני זקוק ל-13 קומבינציות שונות של מספר בינארי על מנת לייצג ספרה בבסיס 13. מספר בינארי בן 3 ספרות ייתן לי 8 (= של מספר בינארי על מנת לייצג ספרה בבסיס 13. מספר בינארי בן 4 בחזקת 3) קומבינציות (000, 001, 000...) ולכן נזדקק ליותר ספרות. מספר בינארי בן 4 ספרות ייתן לי 16 קומבינציות. לכן הייצוג המינימאלי באמצעות מספר בינארי הוא מספר בן 4 ספרות, והקוד יהיה בחירת 13 קומבינציות מתוך ה – 16 לייצוג כל הספרות. לדוגמא:

```
0 = 0000, 1 = 0001, 2 = 0010, 3 = 0011, 4 = 0100, 5 = 0101, 6 = 0110, 7 = 0111, 8 = 1000, 9 = 1001, 10 = 1010, 11 = 1011, 12 = 1100
```

<u>פתרון שאלת הבונוס:</u>

עלינו למצוא דרך לייצג 1000 מספרים שונים, כמספר הכדים, באמצעות 10 ספרות, כמספר העבדים. מספר בינארי בעל 10 סיביות מייצג לנו 1024 מספרים שונים. זאת משום ש-10 בחזקת העבדים. מספר בינארי בעל 10 סיביות מייצג את המספרים 0 עד 1023.
2 שווה ל-1024 ולכן מספר בינארי בן 10 סיביות מייצג את המספרים 0 עד 1023.
נמספר את הכדים מ-1 עד 1000, ונסתכל על העבדים כעל מספר בינארי בן 10 סיביות. נסתכל על הערך של כל כד לפי ערכו הבינארי ובכל מקום במספר שבו יש 1 ישתה העבד המתאים מאותו הכד, וכך הלאה עבור כל הכדים. כעת לאחר שכל העבדים שתו נחכה ונראה מי ימות, ולפי אלו שמתו נדע איזה כד הוא המורעל.

לדוגמא: אם עבדים מספר 1, 3, 5, 6 מתו אזי המספר הבינארי המתאים הוא 0000110101 ומספר זה מתאים לכד מספר 5, 5, 6, 7, 9 מתו אזי המספר הבינארי המתאים הוא 0101110001 ומספר זה מתאים לכד מספר 753.



<u>מבוא לחומרה – סמסטר חורף 2005</u> <u>תרגיל בית מספר 2</u>

הנחיות להגשת התרגיל:

- **1.** הגישו בזוגות בלבד
- ברור בכתב יד קריא וברור 2.
- 3. הגישו פתרון מלא עבור כל שאלה (כולל כל החישובים והנימוקים)
 - 4. הגישו לתא של אלעד כהן ליד חדר המחשבים בבנין ג'יקובס
 - **.5** תאריך הגשה: 21.11, 12:00 (בצהריים)

תרגיל 1: (50 נק') צמצמו את הפונקציות הבאות:

$$f(x,y,z) = xyz + x'y'z$$

$$f(x,y,z,w) = ((x + yz'w) \bullet (yz' \oplus w))' + y'w' + (zw)'$$

$$\therefore$$

$$f(x,y,z,w) = ((xy + y'w) \bullet (y \oplus wz'))' + xyw' + (zw)'$$

$$f(x,y,z) = ((x'y' + x'z) \bullet (x'y + x'z'))'$$

$$f(x,y,z,w,t) = (xy'z + x'yt) \bullet (yz' + w')' + xt$$



(30 נק') **תרגיל 2:**

1. השלימו את טבלת האמת הבאה עבור הפונקציה משאלה 1 סעיף ג':

X	у	Z	W	f

2. צרו את הפונקציה הבוליאנית מתוך טבלת האמת, **וצמצמו אותה**.

:תרגיל 3: (20 נק') קבעו האם המערכות הבאות שלמות או חצי שלמות

$$f(x,y,z) = x' + x'y'z + yz'$$
 .1

$$f(x,y,z) = x' + x'y'z + yz'$$
 .1
 $f(x,y,z) = xyz + x'yz' + x'y'z$.2



בהצלחה !!

<u>מבוא לחומרה – סמסטר חורף 2005</u> פתרון תרגיל בית מספר 2

תרגיל 1: (50 נק') צמצמו את הפונקציות הבאות:

$$f(x,y,z) = xyz + x'y'z$$

z•(x⊕y)' תשובה:

$$f(x,y,z,w) = ((x + yz'w) \bullet (yz' \oplus w))' + y'w' + (zw)'$$

x' + z' + w' תשובה:

$$f(x,y,z,w) = ((xy + y'w) \bullet (y \oplus wz'))' + xyw' + (zw)'$$

x' + y' + z' + w' תשובה:

$$f(x,y,z) = ((x'y' + x'z) \cdot (x'y + x'z'))'$$

x + y⊕z :תשובה

$$f(x,y,z,w,t) = (xy'z + x'yt) \bullet (yz' + w')' + xt$$

xy'zw + tx + yzwt :תשובה

פתרון מלא לסעיף ב:

$$f(x,y,z,w) = ((x+yz'w) \bullet (yz' \oplus w))' + y'w' + (zw)' =$$

$$= ((x' \bullet (yz'w)')' \bullet (yz' \oplus w)'')' + y'w' + (zw)' =$$

$$= x' \bullet (yz'w)' + (yz' \oplus w)' + y'w' + (zw)' =$$

$$= x'((y'+w')'z')' + yz'w + (y'+z)w' + y'w' + z' + w' =$$

$$= x'(y'+w'+z) + yz'w + y'w' + zw' + y'w' + z' + w' =$$

$$= x'y' + x'w' + x'z + yz'w + y'w' + zw' + y'w' + z' + w' =$$

$$= (z' + x'z + yz'w) + (w' + y'w' + zw' + x'w') + x'y' =$$

$$= (z' + x') + (w') + x'y' =$$

$$= z' + w' + (x' + x'y) =$$

$$= x' + z' + w'$$

פתרון מלא לסעיף ד:

$$f(x,y,z) = ((x'y' + x'z) \bullet (x'y + x'z'))' =$$

$$= (x'(y' + z) \bullet x'(y + z'))'$$

$$= (x' \bullet (y' + z) \bullet (y + z'))'$$

$$= (x' \bullet (y'y + y'z' + yz + z'z))'$$

$$= (x' \bullet (y'z' + yz))'$$

$$= (x' \bullet (y \oplus z)')'$$

$$= x + y \oplus z$$

(30 נק') **תרגיל 2:**

1. השלימו את טבלת האמת הבאה עבור הפונקציה משאלה 1 סעיף ג':

Х	у	Z	W	f
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

2. צרו את הפונקציה הבוליאנית מתוך טבלת האמת.

נסתכל על השורה האחרונה, הביטוי הבוליאני עבורה הוא xyzw. מכיוון שבטאנו את הפונקציה כאשר ערכה (f = 0) עלינו לקחת את המשלים שלה, ולכן

$$f(x,y,z,w) = (xyzw)' = x' + y' + z' + w'$$

תרגיל 3: (20 נק') קבעו האם המערכות הבאות שלמות או חצי שלמות:

$$f(x,y,z) = x' + x'y'z + yz'$$
 .1

$$f(x,y,z) = x' + x'y'z + yz'$$
 .1
 $f(x,y,z) = xyz + x'yz' + x'y'z$.2

.1

$$f(x,y,z) = x' + x'y'z + yz' = x' + yz'$$

 $f(x,x,x) = x' + xx' = x'$ (NOT שער)
 $f(x',y,y') = (x')' + (y')' = x + y$ (OR שער)

ייצגנו את שער OR ו-NOT ע"י הפונקציה ולכן המערכת שלמה.

2. השאלה מבוטלת

בהצלחה!!



<u>מבוא לחומרה – סמסטר חורף 2005</u> תרגיל בית מספר 3

הנחיות להגשת התרגיל:

- **1.** הגישו בזוגות בלבד
- 2. הגישו בכתב יד קריא וברור
- **3.** הגישו פתרון מלא עבור כל שאלה (כולל כל החישובים והנימוקים)
 - 4. הגישו לתא של אלעד כהן ליד חדר המחשבים בבנין ג'יקובס
 - 5. כיתבו את מספר ת.ז בלבד ללא שם
 - **14**:00 ,1.12, תאריך הגשה: **6**.

תרגיל 1: (30 נק') בנו טבלת אמת לארבעה משתנים לפונקציה המוציאה '1' כאשר המספר הבינארי הוא בין 5 ל – 12 (כולל) ומספר האפסים זהה למספר האחדות. מצאו את הפונקציה הלוגית המתאימה לטבלה זו והביאו אותה לצורה מצומצמת.

Χ	у	Z	W	f(x,y,z,w)
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1 1 1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
	1	1	0	
1	1	1	1	

 (Π, Σ) מהי צורה הקנונית של הפונקציות הבאות (השתמשו בסימונים: (מרגיל 20):

$f(x,y,z) = \Sigma($)	f(x,y,z) = x'y + xz' + yz	1
$f(x,y,z) = \Pi($)	$f(x,y,z) = (x \oplus y) + (yz \oplus x')$	3
$f(x,y,z,w) = \Sigma($)	f(x,y,z,w) = (y'+z)(x+z'+w')(x+y')	4

<u>ת**רגיל 3:</u> (25 נק') נתונה הפונקציה:**</u>

f(x,y,z) = xyz' + x'y'z' + x'yz + xy'z

 \mathbb{N} OT ו-OR מרובי כניסות ושערי ע"י שערי את הפונקציה ע"י שערי ארובי ממשו את הפונקציה ע"י

2. ממשו את הפונקציה ע"י 2 שערי XOR ושער XNOR אחד בעלי שתי כניסות (ניתן להשתמש בקבוע 0 כקלט למעגל אך **לא** בקבוע 1)

תרגיל 4: (25 נק') בנו את מפות קרנו הבאות וצמצמו אותן:

 $f(x,y,z) = \Sigma(0,1,2,4,6)$ ('גק').

yz X	00	01	11	10
0				
1				

 $f(x,y,z,w) = \Sigma(0,2,5,7,8,10,13,15)$ (ב. (5 נק')

zw xy	00	01	11	10
xy 00				
01				
11				
10				

 $f(x,y,z,w) = \Sigma(0,3,6,7,9,12,14) + \Sigma_{\Phi}(1,2,15)$ (2 בק') .

ZW XY	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

2- אשר ערכה 1 עבור מספרים המיוצגים בשיטת המשלים ל f(x,y,z,w) ד. (10 נק') פונקציה (x,y,z,w) אשר ערכה 1 עבור מספרים המיוצגים בשיטת המשלים ל-2 וערכם גדול (ממש) מ-4 או קטן (ממש) מ-3.

ה.

zw	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

בהצלחה !!

<u>מבוא לחומרה – סמסטר חורף 2005</u> <u>פתרון תרגיל בית מספר 3</u>

תרגיל 1: (30 נק') בנו טבלת אמת לארבעה משתנים לפונקציה המוציאה '1' כאשר המספר הבינארי הוא בין 5 ל – 12 (כולל) ומספר האפסים זהה למספר האחדות. מצאו את הפונקציה הלוגית המתאימה לטבלה זו והביאו אותה לצורה מצומצמת.

Х	У	Z	W	f(x,y,z,w)
0	0	0	0	ф
0	0	0	1	ф
0	0	1	0	ф
0	0	1	1	ф
0	1	0	0	ф
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	ф
1	1	1	0	ф
1	1	1	1	ф

 $f(x,y,z) = yz' + z \oplus w$

 (Π, Σ) מהי צורה הקנונית של הפונקציות הבאות (השתמשו בסימונים: (מנים בסימונים):


$f(x,y,z) = \Sigma(2,3,4,6,7)$)	f(x,y,z) = x'y + xz' + yz	1
$f(x,y,z) = \Pi(6$)	$f(x,y,z) = (x \oplus y) + (yz \oplus x')$	3
$f(x,y,z,w) = \Sigma(0, 1, 2, 8, 9, 10, 11, 14, 15)$)	f(x,y,z,w) = (y'+z)(x+z'+w')(x+y')	4

תרגיל 3: (25 נק') נתונה הפונקציה:

f(x,y,z) = xyz' + x'y'z' + x'yz + xy'z


- 1. ממשו את הפונקציה ע"י שערי AND ו-OR מרובי כניסות ושערי
- 2. ממשו את הפונקציה ע"י 2 שערי XOR ושער XNOR אחד בעלי שתי כניסות (ניתן להשתמש בקבוע 0 כקלט למעגל אך **לא** בקבוע 1)

.1

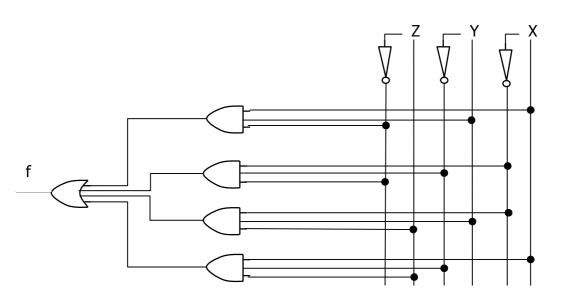

2. נצמצם את הפונקציה ונקבל

$$f(x,y,z) = (x \oplus y \oplus z)'$$

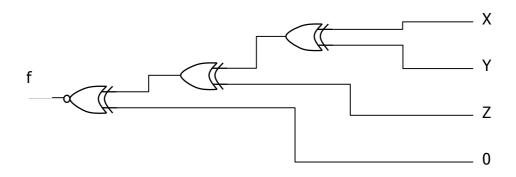



:תרגיל 4: (25 נק') בנו את מפות קרנו הבאות וצמצמו אותן:

 $f(x,y,z) = \Sigma(0,1,2,4,6)$ ('גק'). א.

yz x	00	01	11	10
0	1	1		1
1	1			1

f(x,y,z) = z' + x'y'

 $f(x,y,z,w) = \Sigma(0,2,5,7,8,10,13,15)$ (ב, לק') ב.

zw xy	00	01	11	10
00	1			1
01		1	1	
11		1	1	
10	1			1

 $f(x,y,z,w) = yw+y'w' = (y\oplus w)'$

 $f(x,y,z,w) = \Sigma(0,3,6,7,9,12,14) + \Sigma_{\Phi}(1,2,15)$ (2 נק') ...

zw	00	01	11	10
00	1	Ø	1	Ø
01			1	1
11	1		Ø	1
10		1		

f(x,y,z,w) = x'y' + yz + xyw' + y'z'w

2-ד. (10 נק') פונקציה (x,y,z,w) אשר ערכה עבור מספרים המיוצגים בשיטת ל(x,y,z,w) ד. (10 נק') פונקציה (ממש) מ-4 או קטן (ממש) מ-4 או קטן (ממש) מ-5 או קטן (ממש) מ-4 או קטן (ממש) מ-5 או קטן (ממש) מ-4 או קטן (ממש) מו ממש) מ-4 או קטן (ממש) מו ממש) מו ממש

zw	00	01	11	10
xy 00				
01		1	1	1
11	1			
10	1	1	1	1



בהצלחה !!

<u>מבוא לחומרה – סמסטר חורף 2005</u> <u>תרגיל בית מספר 4</u>

<u>הנחיות להגשת התרגיל:</u>

- **1.** הגישו בזוגות בלבד
- ברור בכתב יד קריא וברור.
- 3. הגישו פתרון מלא עבור כל שאלה נמקו בקצרה
- 4. הגישו לתא של אלעד כהן ליד חדר המחשבים בבנין ג'יקובס
 - 5. כתבו את מספר ת.ז בלבד ללא שם
 - **14**:00 ,8.12 תאריך הגשה: **6**.

: (10 נק') השלימו את טבלת האמת למחסר מלא (10 נק') השלימו את

X	у	bin	D	bout
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

: **תרגיל 2:** (30 נק') ממשו את הפונקציה הבאה

 $f(x,y,z,w,q) = \Sigma(0,1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,14,16,18,24)$

- א. ע"י בורר 1 ←32 יחיד.
- ב. ע"י 2 מפענחים 16 \leftarrow 4 וכמות הכרחית של שערים.
- ג. ע"י בוררים 1←4 והקבועים 1 ו- 0 בלבד! השתמשו רק בכמות הבוררים הדרושה.

תרגיל 3: (32 נק') ממשו את הפונקציות הבאות ע"י שני מסכמים למחצה:

- f(x,y,z) = x⊕y⊕z .×
- f(x,y,z) = x'yz + xy'z .
- $f(x,y,z) = xyz' + (x' + y')z . \lambda$
 - f(x,y,z) = xyz . T



תרגיל 4: (28 נק') נתונות הפונקציות:

$$C = xy + xz + yz$$

 $S = C'(x + y + z) + xyz$

- א. הסבירו **בקצרה** מדוע פונקציות אלו מייצגות את היציאות של מסכם מלא.
- ע"י האופרטור S באמצעות את הפונקציה NAND בלבד. כתבו את באמצעות באמצעות ב. ממשו את הפונקציה C באמצעות את משו את בלבד ((x(NAND)y = (x ullet y)').
 - ג. הסבירו **בקצרה** מדוע ניתן לייצג את הפונקציות באמצעות שערי NAND בלבד.

תרגיל בונוס: (10 נק') הסבירו את הבעייתיות ברכיב ה – FF בזמן שהשעון למעלה (ולא רק בזמן השינוי - רגע עליית השעון) כפי שנלמד בהרצאה. איזה פתרון הוצג בהרצאה, ציירו סכימה והסבירו בקצרה.

בהצלחה!!



<u>מבוא לחומרה – סמסטר חורף 2005</u> <u>תרגיל בית מספר 4</u>

: (10 נק') השלימו את טבלת האמת למחסר מלא (10 נק') השלימו את


х	у	bin	D	bout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

: ממשו את הפונקציה הבאה (30 נק') ממשו את הפונקציה

 $f(x,y,z,w,q) = \Sigma(0,1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,14,16,18,24)$


- א. ע"י בורר 1←32 יחיד.
- ב. ע"י 2 מפענחים 16 \leftarrow 4 וכמות הכרחית של שערים.
- ג. ע"י בוררים 1 ← 4 והקבועים 1 ו- 0 <u>בלבד!</u> השתמשו רק בכמות הבוררים הדרושה.


א. (5 נק') ע"י בורר 1←32 יחיד.

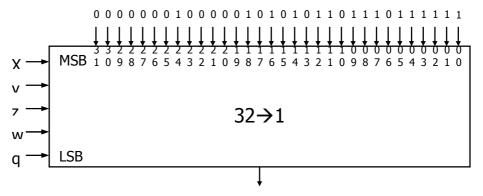



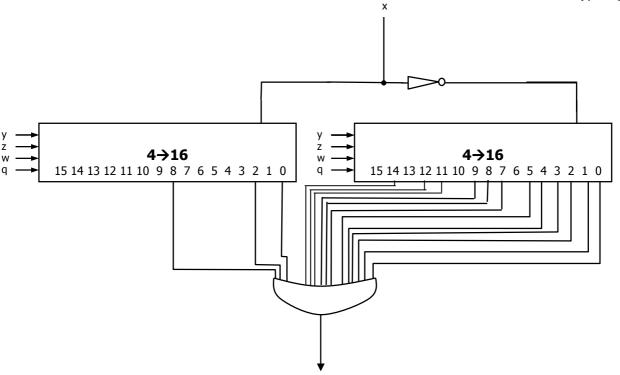
ב. (5 נק') ע"י 2 מפענחים 16→4 וכמות הכרחית של שערים.



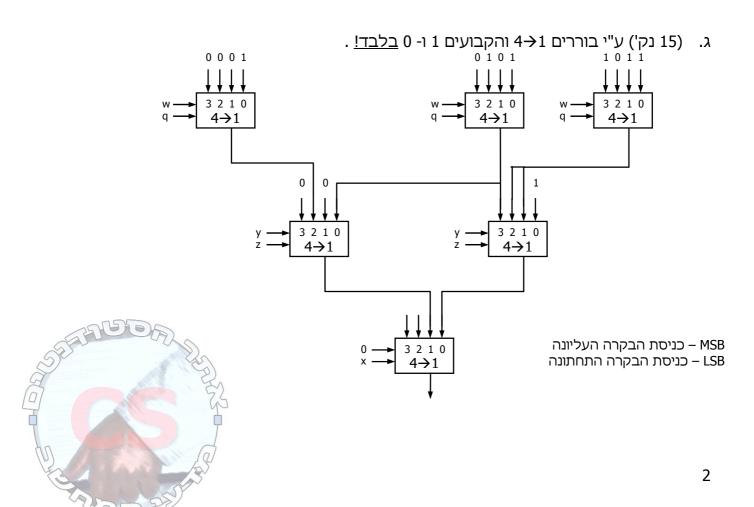

ממשו את הפונקציות הבאות ע"י שני מסכמים למחצה: (32 נק') ממשו את הפונקציות הבאות ע"י

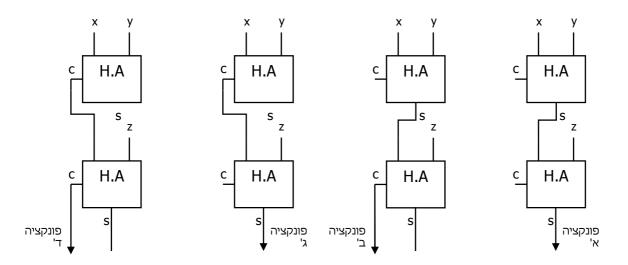- f(x,y,z) = x⊕y⊕z .א
- $f(x,y,z) = x'yz + xy'z = z(x \oplus y)$.
- $f(x,y,z) = xyz' + (x' + y')z = xyz' + (xy)'z = (xy) \oplus z$.
 - f(x,y,z) = xyz . T




:תרגיל **2:** (28 נק') נתונות הפונקציות

$$C = xy + xz + yz$$


$$S = C'(x + y + z) + xyz$$

- א. הסבירו **בקצרה** מדוע פונקציות אלו מייצגות את היציאות של מסכם מלא.
- ע"י האופרטור S בלבד. כתבו את הפונקציה C באמצעות שערי C באמצעות את הפונקציה C ב. ממשו את הפונקציה NAND בלבד. כתבו את הפונקציה NAND בלבד ($(x(NAND)y = (x \bullet y)')$
 - ג. הסבירו **בקצרה** מדוע ניתן לייצג את הפונקציות באמצעות שערי NAND בלבד.
 - א. כאשר לפחות שתי סיביות מתוך השלוש הן בעלות הערך 1 אז פלט ה-carry הוא 1, כפי שמוגדר בפונקציה C.

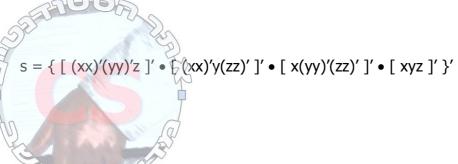פלט ה-sum הוא 1 רק כאשר יש סיבית אחת או שלוש סיביות בעלות הערך 1. כאשר פלט ה-carry הוא 0 אנו יודעים כי קיימת רק סיבית אחת בעלת הערך 1 או שכלל אין, לכן פלט ה-carry אנו מוודאים שערך סיבית ה-carry הוא 0 אך שגם קיימת סיבית אחת שערכה בפונקציה S אנו מוודאים שערך סיבית הסיביות הן בעלות ערך 1.



ב.

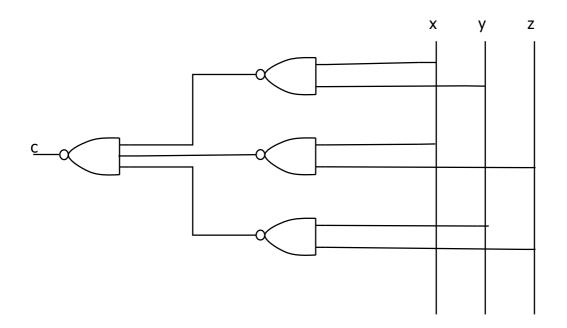

ג. שער NAND מורכב משער AND ושער NOT ולכן זוהי מערכת שלמה. כלומר ניתן לייצג כל NAND ג. פונקציה בוליאנית באמצעות שערי NAND ובפרט את הפונקציות S-I C.


תרגיל בונוס: (10 נק') הסבירו את הבעייתיות ברכיב ה – FF בזמן שהשעון למעלה (ולא רק בזמן השינוי - רגע עליית השעון) כפי שנלמד בהרצאה. איזה פתרון הוצג בהרצאה, ציירו סכימה והסבירו בקצרה.

MASTER SLAVE רכיב

בעליית השעון הערך של ה-MASTER מתעדכן בהתאם לקלט של המערכת, אך הערך של ה-SLAVE נשאר ללא שינוי ולכן הפלט של הרכיב כולו אינו משתנה.

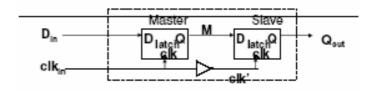בירידת השעון הערך של ה-SLAVE מתעדכן בהתאם לערך של ה-MASTER, אך הערך של ה-MASTER אינו משתנה ולכן הפלט של הרכיב כולו קבוע עד לעליית השעון הבאה.





בהצלחה !!

<u>מבוא לחומרה – סמסטר חורף 2005</u> <u>תרגיל בית מספר 5</u>

<u>הנחיות להגשת התרגיל:</u>

- **1.** הגישו בזוגות בלבד
- ברור בכתב יד קריא וברור.
- בקצרה נמקו בקצרה .**3**. הגישו פתרון מלא עבור כל שאלה
- 4. הגישו לתא של אלעד כהן ליד חדר המחשבים בבנין ג'יקובס
 - 5. כתבו את מספר ת.ז בלבד ללא שם

.6 תאריך הגשה: 21.12 בחצות

תרגיל 1: (35 נק') בנו מכונת מצבים אשר מוציאה פלט 1 רק כאשר המספר (ערך הקלט עד כה) מתחלק בחמש ללא שארית(x mod 5 = 0). הקלט מתקבל מה-LSB. המכונה תהיה בעלת 5 מצבים, כל מצב מאפיין את השארית המתאימה. (רמז: חישבו מה המשמעות של הוספת 0 או 1 לרצף הקלט מה-LSB.

- א. שרטטו את מכונת המצבים (מכונת MEALY).
- ב. בנו את טבלת המעברים המתאימה עם הייצוג של כל מצב.
 - ג. בנו את טבלת האמת.
 - ד. צמצמו את הפונקציות הבוליאניות.
 - ה. שרטטו סכימה של המערכת (כפי שהוצג בתרגול).
 - ו. צמצמו את המכונה.

תרגיל 2: (35 נק') עליכם לממש רכיב אשר מזהה האם מחרוזת באורך 32 ביטים היא פולינדרום, כלומר, ניתן לקרוא אותה מהסוף להתחלה:


פולינדרום - 01100110 - פולינדרום לא פולינדרום - 00011001 - לא פולינדרום

בנו את המערכת לפי השלבים הבאים:

אם ורק ג, y, poly_prev – אי. בנו מערכת המקבלת 3 קלטים בני סיבית אחת אחת זערכת המקבלת 3 קלטים פלט 1 אם ורק אם מתקיים x, y, poly_prev - אם מתקיים x, y, poly_prev - אם מתקיים x, y, poly_prev - אם מתקיים x, אם מתקיים x

שרטוט כללי של המערכת:



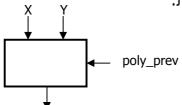

- ב. בנו מערכת סינכרונית המקבלת מחרוזת A בגודל 32 ביטים, מספר n בגודל 5 ביטים וסיגנל start. במחזור שעון הראשון A , start=1 נטען למערכת וכך גם
- ב- n מחזורי השעון הבאים . start=0 ולכל $i \le n 0$, במחזור השעון ה-i המערכת מוציאה כפלט start=0 שתי סיביות: [1-] ו- [32-i-1] . A[32-i-1]
- ג. בנו את כל המערכת, תוך כדי שימוש ברכיבים שבניתם בסעיפים א' ו-ב'. המערכת הכללית תהיה כזו שמקבלת מספר A בן 32 ביטים, סיגנל start ושעון. כפלט, תוציא המערכת שני סיגנלים – finish=1 כאשר הסתיימה פעולת הבדיקה ו- poly=1 אם במחרוזת שהתקבלה הינה פולינדרום.

תרגיל 3: (15 נק') בנו מונה סינכרוני מעגלי המונה בקפיצות של אחד בין הספרות 0 ל-3 ובעל כניסת 15). כאשר 1 = direction המונה סופר למעלה, אחרת הוא סופר למטה. הראו את השלבים:

- א. טבלת אמת.
- ב. צמצום הפונקציות.

תרגיל 4: (15 נק') נתונה טבלת מעברי מצבים הבאה:

P.S.	00	01	10	11
Α	A,0	J,0	G,0	B,0
В	I,0	A,0	B,0	B,0
С	H,0	F,0	C,0	C,0
D	D,0	G,0	Н,0	B,0
Е	E,0	H,0	G,0	B,0
F	F,0	J,0	G,0	B,0
G	A,0	E,1	B,1	D,0
Н	A,0	E,1	C,1	D,0
I	F,0	D,1	B,1	E,0
J	E,0	B,1	D,1	E,0

צמצמו את מכונת המצבים.

יש להראות את כל מחלקות השקילות בכל שלב בצמצום.



שאלת בונוס: (15 נק') בשלב ה-K של תהליך המינימיזציה של מכונת מצבים, אנו בודקים כל שני מצבים, אשר היו באותה מחלקת שקילות בשלב ה-(K-1), עבור כל הקלטים. אנו בודקים אם המצבים אליהם אנו מגיעים במעבר הראשון היו באותה מחלקת השקילות בשלב ה-(K-1), וכך למעשה אנו משלימים את הבדיקה של רצפי הפלט של שני המצבים עבור K מעברים לכל הקלטים.

- א. בשביל שלמות התהליך עלינו להשוות גם את הפלט של המעבר הראשון משני המצבים, בפועל אין צורך בכך. הסבירו מדוע.
 - ב. האם ייתכן שאותו מצב יופיע בשתי מחלקות שקילות שונות? נמקו.


בהצלחה !!



<u>מבוא לחומרה – סמסטר חורף 2005</u> <u>פתרון תרגיל בית מספר 5</u>

תרגיל 1: (35 נק') בנו מכונת מצבים אשר מוציאה פלט 1 רק כאשר המספר (ערך הקלט עד 5 כה) מתחלק בחמש ללא שארית(x mod 5 = 0). הקלט מתקבל מה-LSB. המכונה תהיה בעלת 5 מצבים, כל מצב מאפיין את השארית המתאימה. (רמז: חישבו מה המשמעות של הוספת 0 או 1 לרצף הקלט מה-LSB.

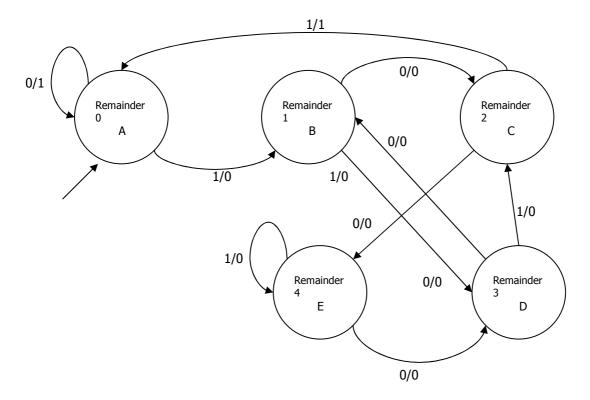- א. שרטטו את מכונת המצבים (מכונת MEALY).
- ב. בנו את טבלת המעברים המתאימה עם הייצוג של כל מצב.
 - ג. בנו את טבלת האמת.
 - ד. צמצמו את הפונקציות הבוליאניות.
 - ה. שרטטו סכימה של המערכת (כפי שהוצג בתרגול).
 - ו. צמצמו את המכונה.







:טבלת מעברים ואמת

Input	P.S	Q ₂	Q ₁	Q ₀	N.S	D ₂	D ₁	D ₀	Output
0	Α	0	0	0	Α	0	0	0	1
0	В	0	0	1	С	0	1	0	0
0	U	0	1	0	Е	1	0	0	0
0	D	0	1	1	В	0	0	1	0
0	Е	1	0	0	D	0	1	1	0
0	ф	1	0	1	ф	ф	ф	ф	ф
0	ф	1	1	0	ф	ф	ф	ф	ф
0	ф	1	1	1	ф	ф	ф	ф	ф
1	Α	0	0	0	В	0	0	1	0
1	В	0	0	1	D	0	1	1	0
1	U	0	1	0	Α	0	0	0	1
1	D	0	1	1	С	0	1	0	0
1	Е	1	0	0	Е	1	0	0	0
1	ф	1	0	1	ф	ф	ф	ф	ф
1	ф	1	1	0	ф	ф	ф	ф	ф
1	ф	1	1	1	ф	ф	ф	ф	ф
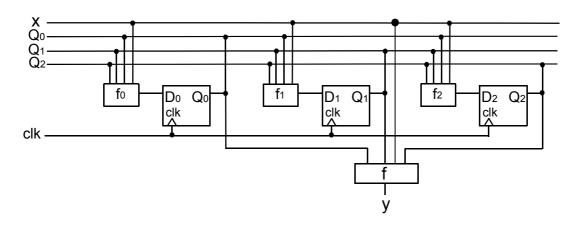
$$\begin{array}{l} D2 = IQ_2 + I'Q_1Q_0' \\ D1 = IQ_0 + Q_1'Q_0 + I'Q_2 \\ D0 = I'Q_2 + I'Q_1Q_0 + IQ_2'Q_1' \\ Output = I'Q_2'Q_1'Q_0' + IQ_1Q_0' \end{array}$$



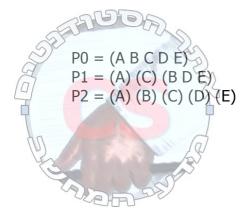

המכונה כבר נמצאת בצורה המצומצמת.


(נק') **15:** (מק')

עליכם לממש רכיב אשר מזהה האם מחרוזת באורך 32 ביטים היא פולינדרום, כלומר, ניתן לקרוא אותה מהסוף להתחלה:


פולינדרום - 01100110 - פולינדרום לא פולינדרום - 00011001 לא

בנו את המערכת לפי השלבים הבאים:

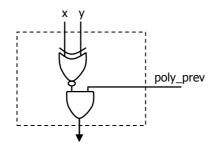
ומציאה פלט '1' אם ורק אם x, y, poly_prev – א. בנו מערכת המקבלת 3 קלטים בני סיבית אחת אחת בנו מערכת המקבלת 3 אם ורק אם x = y = x מתקיים x = y = x



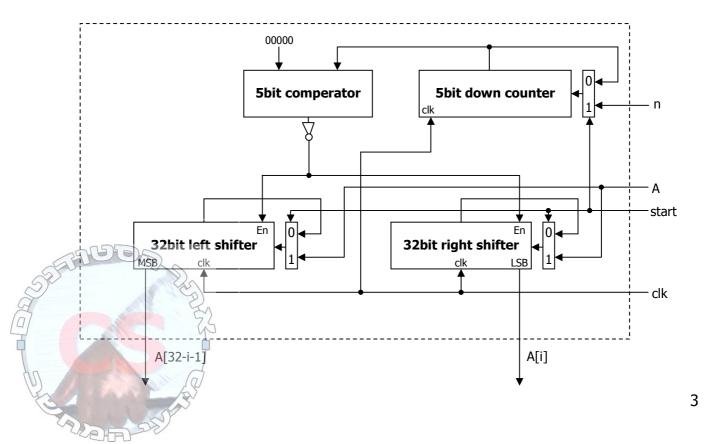ב. בנו מערכת סינכרונית המקבלת מחרוזת A בגודל 23 ביטים, מספר n בגודל 5 ביטים וסיגנל A , start=1 במחזור שעון הראשון start. במחזור שעון הראשון A , start=1 נטען למערכת וכך גם n. ב- n מחזורי השעון הבאים start=0 ולכל start=0 , במחזור השעון ה-i המערכת מוציאה כפלט A ([i] ו- A[32-i-1] .



ג. בנו את כל המערכת, תוך כדי שימוש ברכיבים שבניתם בסעיפים א' ו-ב'. המערכת הכללית תהיה כזו שמקבלת מספר A בן 32 ביטים, סיגנל start ושעון. כפלט, תוציא המערכת שני סיגנלים – finish=1 כאשר הסתיימה פעולת הבדיקה ו- poly=1 אם במחרוזת שהתקבלה הינה פולינדרום.

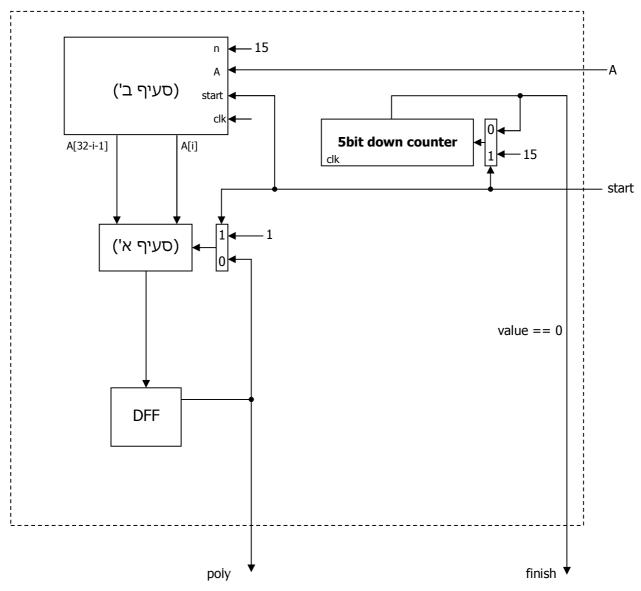



תרגיל 3: (15 נק') בנו מונה סינכרוני מעגלי המונה בקפיצות של אחד בין הספרות 0 ל-3 ובעל כניסת 15). כאשר 1 = direction המונה סופר למעלה, אחרת הוא סופר למטה. הראו את השלבים:

- א. טבלת אמת.
- ב. צמצום הפונקציות.

Direction	Q_1	Q_0	P.S	N.S	D ₁	D ₀
0	0	0	Α	D	1	1
0	0	1	В	Α	0	0
0	1	0	С	В	0	1
0	1	1	D	С	1	0
1	0	0	Α	В	0	1
1	0	1	В	С	1	0
1	1	0	С	D	1	1
1	1	1	D	Α	0	0

 $D1 = (direction \oplus Q_0 \oplus Q_1)'$ $D0 = Q_0'$

תרגיל 4: (15 נק') נתונה טבלת מעברי מצבים הבאה:

P.S.	00	01	10	11
Α	A,0	J,0	G,0	B,0
В	I,0	A,0	B,0	B,0
С	Н,0	F,0	C,0	C,0
D	D,0	G,0	H,0	B,0
Е	E,0	H,0	G,0	B,0
F	F,0	J,0	G,0	B,0
G	A,0	E,1	B,1	D,0
Н	A,0	E,1	C,1	D,0
I	F,0	D,1	B,1	E,0
J	E,0	B,1	D,1	E,0

צמצמו את מכונת המצבים.

יש להראות את כל מחלקות השקילות בכל שלב בצמצום:

P0 = (A B C D E F G H I J)

P1 = (A B C D E F)(G H I J)

P2 = (AD E F)(B C)(G H I J)

P3 = (ADEF)(BC)(GHI)(J)

P4 = (A F)(D E)(B C)(G H I)(J)

P5 = P4

שאלת בונוס: (15 נק') בשלב ה-K של תהליך המינימיזציה של מכונת מצבים, אנו בודקים כל שני מצבים, אשר היו באותה מחלקת שקילות בשלב ה-(K-1), עבור כל הקלטים.אנו בודקים אם המצבים אליהם אנו מגיעים במעבר הראשון היו באותה מחלקת השקילות בשלב ה-(K-1), וכך למעשה אנו משלימים את הבדיקה של רצפי הפלט של שני המצבים עבור K מעברים לכל הקלטים.

- א. בשביל שלמות התהליך עלינו להשוות גם את הפלט של המעבר הראשון משני המצבים, בפועל אין צורך בכך. הסבירו מדוע.
 - ב. האם ייתכן שאותו מצב יופיע בשתי מחלקות שקילות שונות? נמקו.
- און צורך להשוות בכל שלב את הפלט של המעבר הראשון, מכיוון שהוא כבר נבדק ב-P1.
 הרי בחישוב של P1 בדקנו את מחלקות השקילות עבור מעבר יחיד, ובשלב הבא (P2)
 בדקנו שני מעברים עבור כל זוג מצבים, אשר נמצאים באותה מחלקת שקילות ב-Pk. ולכן
 לא ייתכן שבבניה של Pk נבדוק שני מצבים מאותה מחלקת שקילות ב-Pk אשר נמצאים
 במחלקות שקילות שונות ב-Pl. לכן הפלט של המעבר הראשון כבר נבדק.
 - ב. נניח שכן, כלומר מצב a מופיע בשתי מחלקות שקילות שונות a.c,B. נניח שכן, כלומר מצב a מופיע בשתי מחלקות שקילות a,b,c שימו לב כי כל מחלקת שקילות היא a,b,c ושתי מחלקות שקילות b-l a שייכים ל-C. שייכים ל-B, והמצבים b-l שייכים ל-C.
 - שקולים לפי טרנזיטיביות. c ,b \Leftarrow
 - שייכים לאותה מחלקת שקילות. a,b,c \leftarrow
 - הן מחלקות השקילות C,B הן מחלקות \leftarrow



בהצלחה !!

<u>מבוא לחומרה – סמסטר חורף 2005</u> <u>תרגיל בית מספר 6</u>

<u>הנחיות להגשת התרגיל:</u>

- **1.** הגישו בזוגות בלבד
- 2. הגישו בכתב יד קריא וברור
- 3. הגישו פתרון מלא עבור כל שאלה נמקו בקצרה
- 4. הגישו לתא של אלעד כהן ליד חדר המחשבים בבנין ג'יקובס
 - 5. כתבו את מספר ת.ז בלבד ללא שם
 - 6. הגישו את העבודות משודכות וללא נילונית
 - 18:00 12.1 הגשה: **.7**

תרגיל 1: (30 נק')

חשבו את הפרמטרים של ה- cache הבא:

כתובת גישה ל- cache הינה בת 32 bit. גודל בלוק בו הוא 128 Byte ומידת האסוציאטיביות שלו cache כתובת גישה ל- 4-way כתובת גישה ל- cache כולו הינו 4-way.

- א. מהם גודל השדות השונים בגישה ל- [tag | set | offset])?
 - ב. לאיזה מספר set מתמפה הכתובת set?
- ג. מהי <u>הכתובת הקרובה</u> ביותר ל- 0x14526374 שעלולה לגרום להחלפת בלוק ב- cache הנתון המכיל כתובת זו (0x14526374)? הסבירו.

(לכק') **ביל 2:** (50 נק')

נתון Data Cache בגודל 32K, גודל בלוק של 16byte וממומש בשיטת Data Cache, נתון Data Cache בגודל AZbit גודל בלוק של cache. מרחב הכתובות הוא של 32bit. Write-Back, עם מנגנון LRU להחלפת שורות ב-cache. מרחב הכתובות הוא של הביט הנח כי:

- במצב ההתחלתי ה-Cache ריק.
- גישות קריאה וכתיבה יתכנו לכל כתובת. כך למשל, קריאה של 2 בתים מכתובת 20FF פירושם קריאה של 20FF ו-2100. במקרה כזה תתבצענה גישות לשני
 - זמני פעולה:

Hit =1 cycle

Miss + fetch from memory = 10 cycles

Write back = 3 cycles

א. עבור גישות ל-cache, מהם גדלי השדות של הכתובת?

Offset =_____ bit

Set = _____ bit

Tag = _____ bit



נתונה סדרת הגישות הבאה לזיכרון: קריאת 2 בתים מכתובת 4200F קריאת 2 בתים מכתובת 42012 קריאת 2 בתים מכתובת 52008 קריאת 2 בתים מכתובת 6200F

- ב. כעת מתבצעת קריאת 2 בתים מכתובת 4200F. מה תהיה תוצאת החיפוש ב-cache?
 - ג. כמה מחזורי שעון יידרשו בסה"כ כדי לבצע את 5 הפעולות הנ"ל?

(20 נק') **תרגיל 3:**

: סמן נכון/לא-נכון ליד כל אחת מהטענות הבאות

הגדלת גודל שורת ה-cache מקטינה את ה-Miss Penalty	
מסוג Misses מקטינה ways מסוג ways	
Miss penalty-מקטינה את שיטת החלפה מסוג Write-Back מקטינה את	
Conflict הוא אופטימלי מבחינת Fully associative cache	
Write-Back-מסייע להקטין את כמות הגישות לזיכרון ב Write buffer	

בהצלחה!!



<u>מבוא לחומרה – סמסטר חורף 2005</u> <u>פתרון תרגיל בית מספר 6</u>

(20 נק') **תרגיל 1:**

נתון Data Cache בגודל 32K, גודל בלוק של 16byte וממומש בשיטת Data Cache, גודל בלוק של 32bit, גודל בלוק של 2-write-Back, במון LRU להחלפת שורות ב-cache. מרחב הכתובות הוא של LRU

הוח כי

- במצב ההתחלתי ה-Cache ריק.
- גישות קריאה וכתיבה יתכנו לכל כתובת. כך למשל, קריאה של 2 בתים מכתובת 20FF פירושם קריאה של 20FF ו-2100. במקרה כזה תתבצענה גישות לשני cache lines.
 - זמני פעולה:

Hit =1 cycle

Miss + fetch from memory = 10 cycles

Write back = 3 cycles

עבור גישות ל-cache, מהם גדלי השדות של הכתובת?

Offset =___ **_4**___ bit

Set = _____ bit

Tag = ____**18**___ bit

- : נתונה סדרת הגישות הבאה לזיכרון
- 4200F קריאת 2 בתים מכתובת o
- 42012 בתים מכתובת 2 סקריאת ⊙
- 52008 בתים מכתובת 2 בתים ס
- 6200F קריאת 2 בתים מכתובת ⊙

כעת מתבצעת קריאת 2 בתים מכתובת 4200F. מה תהיה תוצאת החיפוש ב-cache:

42000/42010 miss/miss

42010 hit

52000 miss

62000/62010 miss/miss

Read from 4200F access to 2 lines start at: 42000 and 42010 we get one miss and one hit.

ג. כמה מחזורי שעון יידרשו בסהייכ כדי לבצע את 5 הפעולות הנייל!

1*2 + 10*6 = 62

תרגיל 2:

חשבו את הפרמטרים של ה- cache הבא:

כתובת גישה ל- cache הינה בת 32 bit. גודל בלוק בו הוא 128 Byte ומידת האסוציאט הינה 4-way. כמו-כן נתון כי גודל ה- cache כולו הינו 256KB.

א. מהם גודל השדות השונים בגישה ל- [tag | set | offset])?

<u>תשובה:</u> נחשב את גודל השדות השונים ב- cache תחילה:

גודל block: ומכאן נובע – שדה ה- 128B = 2^7 B בכתובת הינו 7 ביטים. 2^9 ביטים sets - ומכאן, מספר ה- 256KB/128B = 2^{18} B / 2^{7} B = 2^{11} : blocks מספר ה-

שדה ה- set בכתובת הינו 9 ביטים. שדה ה- tag: tag - 7 = 16

tag	set	offset
1.0	0	7

ב. לאיזה מספר set מתמפה הכתובת cset?

תשובה: הכתובת בבינארי היא:

10011001011101111-111010111 -11010111 (או 0x1d7 בהקסדצימלי). set - כלומר מספר ה-

ג. מהי <u>הכתובת הקרובה</u> ביותר ל- 0x14526374 שעלולה לגרום להחלפת בלוק ב- cache הנתון הסכיל כתובת זו (0x14526374)? הסבירו.

תשובה: 0x14536300 – זוהי הכתובת הקרובה ביותר שלה אותו set שונה.



(20 נק') **תרגיל 3:**

: סמן נכון/לא-נכון ליד כל אחת מהטענות הבאות

Miss Penalty- מקטינה את מרבלת גודל שורת ה-False

Conflict מסוג Misses הוספת ways הוספת True

Miss penalty- מקטינה את Write-Back שיטת החלפה מסוג False

Conflict מסוג Misses הוא אופטימלי מבחינת Fully associative cache True

Write-Back-מסייע להקטין את כמות הגישות לזיכרון ב-Write buffer False

בהצלחה !!



<u>מבוא לחומרה – סמסטר חורף 2005</u> <u>תרגיל בית מספר *7*</u>

<u>הנחיות להגשת התרגיל:</u>

- **1.** הגישו בזוגות בלבד
- 2. הגישו בכתב יד קריא וברור
- 3. הגישו פתרון מלא עבור כל שאלה נמקו בקצרה
- 4. הגישו לתא של אלעד כהן ליד חדר המחשבים בבנין ג'יקובס
 - 5. כתבו את מספר ת.ז בלבד ללא שם
 - 6. הגישו את העבודות משודכות וללא נילונית
 - 18:00 22.1 :תאריך הגשה. **.7**

תרגיל 1: (60 נק')

נתון מעבד עם שתי רמות L1 Data Cache. Cache בגודל 32K, הממומש בשיטת 2-way set נתון מעבד עם שתי רמות L2 Data Cache.cache. בגודל L2 Data Cache.cache, ממומש associative, עם מנגנון L2 שורות ב-4-way set associative, ושניהם ממומשים בשיטת 4-way set associative. גודל בלוק בשני הזכרונות הוא Write-back. מרחב הכתובות הוא של 32bit.

יש להניח כי:

- במצב ההתחלתי ה-Caches ריקים (כלומר בכל השורות, Valid=0).
- גישות קריאה וכתיבה יתכנו לכל כתובת. כך למשל, קריאה של 2 בתים מכתובת 20FF פירושם קריאה של 20FF ו-2100. במקרה כזה תתבצענה גישות לשני
 - . יש לזכור כי כתובתה של שורה ב-cache הינה הכתובת של הבית הראשון בשורה.
 - זמני פעולה במחזורי שעון:

	L1 cache	L2 cache
Hit	1	5
Miss+fetch from		40
memory		
Write back	10	10

א. עבור גישות ל-L1 cache, מהם גדלי השדות של הכתובת?

Offset = _____ bits Set = ____ bits Tag = ____ bits

ב. עבור גישות ל-L2 cache, מהם גדלי השדות של הכתובת?

Offset = _____ bits Set = ____ bits Tag = ____ bits




:L1 cache -ב Miss+fetch from memory עבור	ג. הסבר מדוע לא נתון זמן פעולה <i>י</i>
שני בתים מכתובת 4201B. מה תהיה תוצאת החיפוש בכל הם כתובות של השורות שיטענו לכל אחד מהזכרונות?	
L1:, L2: 3200 L1:, L2: 4200 L1:, L2: 4200 L1:, L2: 5E00	ו. בהמשך לסעיף ה, המעבד מבצע לכל אחד מהזיכרונות: ס כתיבת 2 בתים לכתובת 0F קריאת 2 בתים מכתובת 12 ס קריאת 2 בתים מכתובת 12 ס כתיבת 2 בתים לכתובת 0F קריאת 2 בתים מכתובת 08 קריאת 2 בתים מכתובת 0F
פעולת Write-back לזיכרון?	ז. באילו מהגישות יהיה צורך לבצע ————————————————————————————————————
רון (במחזורי שעון) עבור כל 8 הגישות? 	ח. מה יהיה זמן הגישה הכולל לזיכר
זרימת האינפורמציה עבור הפקודה: BEQ R12, R28, 0x1234	תרגיל 2: (40 נק') הראו את שלבי הביצוע במעבד ואת

1. מהו הטיפוס של הפקודה ומהם ערכי האופרנדים ?

שימו לב כי יחידת ה-CONTROL אינה יכולה להחליט איזו כתובת לטעון ל-PC עד שמתקבלת תוצאת ההשוואה מה-ALU.

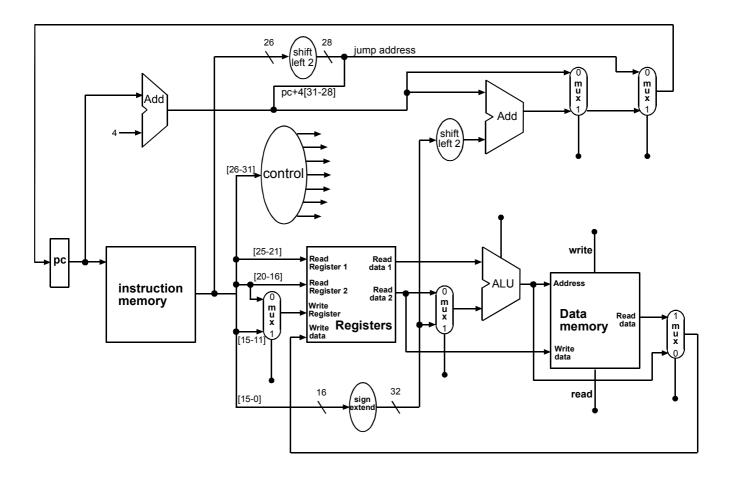- 2. כיצד ניתן להתחשב גם בתוצאת ה-ALU וגם בסיגנל של ה-CONTROL (המושפע מה-OPCODE) כדי להחליט מה יהיה הסיגנל של ה-MUX אשר משפיע על ערך הכתובת שתטען ל-PC. (רמז: השתמשו בשער לוגי).
 - 3. סמנו בציור את שלבי ביצוע המעבד וזרימת האינפורמציה.





מבוא לחומרה – סמסטר חורף <u>2005</u> פתרון תרגיל בית מספר *7*

תרגיל 1: (30 נק')

נתון מעבד עם שתי רמות L1 Data Cache. Cache בגודל 32K, הממומש בשיטת 2-way set נתון מעבד עם שתי רמות L2 Data Cache.cache. להחלפת שורות ב-L2 Data Cache.cache בגודל LRU, ממומש, עם מנגנון LRU להחלפת שורות ב-4-way set associative, ושניהם ממומשים בשיטת 4-way set associative. גודל בלוק בשני הזכרונות הוא Write-back. מרחב הכתובות הוא של 32bit.

יש להניח כי:

- במצב ההתחלתי ה-Caches ריקים (כלומר בכל השורות, Valid=0).
- גישות קריאה וכתיבה יתכנו לכל כתובת. כך למשל, קריאה של 2 בתים מכתובת 20FF פירושם קריאה של 20FF ו-2100. במקרה כזה תתבצענה גישות לשני cache lines.
 - יש לזכור כי כתובתה של שורה ב-cache הינה הכתובת של הבית הראשון בשורה.
 - זמני פעולה במחזורי שעון:

	L1 cache	L2 cache
Hit	1	5
Miss+fetch from		40
memory		
Write back	10	10

א. עבור גישות ל-L1 cache, מהם גדלי השדות של הכתובת?

Offset = 4 bits

Set = 10 bits

Tag = 18 bits

ב. עבור גישות ל-L2 cache, מהם גדלי השדות של הכתובת?

Offset = 4 bits

Set = 12 bits

Tag = 16 bits

ג. הסבר מדוע לא נתון זמן פעולה עבור Miss+fetch from memory ב-

במידה ויש miss ב-L1,הרי שפונים ל-L2.כלומר הנתונים עבור L2 רלוונטיים רק במידה ויש Miss ב-L1. מאחר והחיפוש בשני ה-caches נעשה במקביל, אין משמעות לזמן miss ב-L1.

ו מכתובת 4201B. מה תהיה תוצאת החיפוש בכל ת של השורות שיטענו לכל אחד מהזכרונות?	
	Line 42010 miss L1 and L2
	
ריאה של שני בתים מכתובת 4200F. מה תהיה או miss), ומהם כתובות של השורות שיטענו לכל	ה. בהמשך לסעיף ד, המעבד מבצע פעולת ק תוצאת החיפוש בכל אחד מה-hit) caches אחד אחד מהזכרונות?
	hit - 42010 ,miss L1 and L2- 42000
ת הגישות הבאה. יש לציין את תוצאות הגישה L1:, L2: L1:, L2: L1:, L2: L1:, L2: L1:, L2: L1:, L2:	ס קריאת 2 בתים מכתובת 42012 o
5E00F read lines 5E000,5E010 5E000 - L1: miss ,L2: miss 5E010 - L1: miss ,L2: miss	
32002 read line 32000 L1: miss ,L2: miss	
42012 read line 42010 L1: hit	
4200F read lines 42010,42000	

5E008 read line 5E000 L1: miss, L2: hit

42010 - hit

6200F read lines 62000,62010

62000 - L1: miss+WB in L1 (42000 is evicted), L2: miss

42000 - miss+WB in L1 for 42000 (5E000 is evicted), L2: hit

62010 - L1: miss+WB in L1 (5E010 is evicted), L2: miss

ז. באילו מהגישות יהיה צורך לבצע פעולת Write-back לזכרון?

4200F for block 42000, 6200F for blocks 62000 and 62010

ח. מה יהיה זמן הגישה הכולל לזיכרון (במחזורי שעון) עבור כל 8 הגישות?

40*7 + 1*3 + 5*2 + 10*3 = 333

<u>תרגיל 2:</u> (נק')

הראו את שלבי הביצוע במעבד ואת זרימת האינפורמציה עבור הפקודה:

BEQ R12, R28, 0x1234

1. מהו הטיפוס של הפקודה ומהם ערכי האופרנדים ?

I-type –

ор	12	28	0x1234
6	5	5	16

שימו לב כי יחידת ה-CONTROL אינה יכולה להחליט איזו כתובת לטעון ל-PC עד שמתקבלת תוצאת ההשוואה מה-ALU.


2. כיצד ניתן להתחשב גם בתוצאת ה-ALU וגם בסיגנל של ה-CONTROL (המושפע מה-OPCODE) כדי להחליט מה יהיה הסיגנל של ה-MUX אשר משפיע על ערך הכתובת שתטען ל-PC. (רמז: השתמשו בשער לוגי).

נוסיף שער AND אשר כניסותיו הם הסיגנל של ה-CONTROL ויציאת ה-ZERO של ה-ALU. הפלט של השער הוא הקלט עבור ביט הבקרה של ה-MUX.

.3 סמנו בציור את שלבי ביצוע המעבד וזרימת האינפורמציה.

.23 הסתכלו בהרצאה מספר 10 שקף



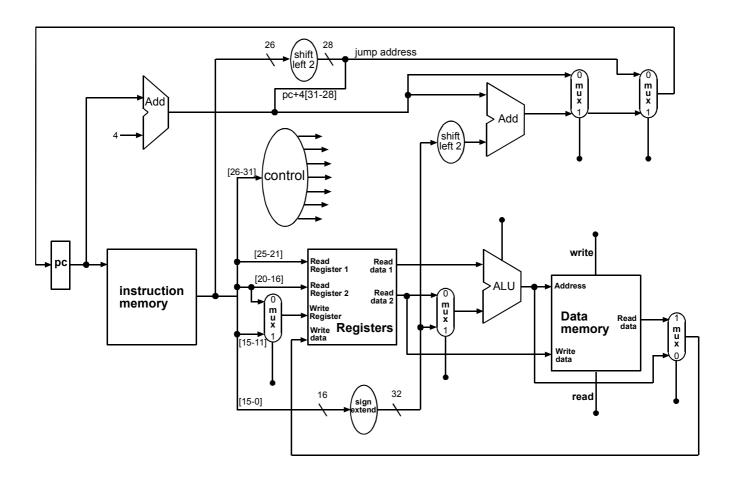

בהצלחה !!



<u>מבוא לחומרה – סמסטר חורף 2005</u> <u>תרגיל בית מספר 8</u>

<u>הנחיות להגשת התרגיל:</u>

- **1.** הגישו בזוגות בלבד
- ברור קריא וברור בכתב יד קריא וברור.
- **3.** הגישו פתרון מלא עבור כל שאלה נמקו **בקצרה**
- 4. הגישו לתא של אלעד כהן ליד חדר המחשבים בבנין ג'יקובס

 - 6. <u>הגישו את העבודות משודכות וללא נילונית</u>
 - 00:00 26.1 תאריך הגשה: **.7**

(ורמילת התוכנית הבאה (r2 = 4) בתחילת התוכנית הבאה (r2 = 4) נתונה התוכנית):

```
label1:
```

```
1.
        add r1, r2, r2
                           // r1 = r2 + r2
        beg r1, r0, finish // if (r1 == r0) jump to finish
  label2:
3.
                           // r2 = r2 - 1
        subi r2, r2, 1
        beq r2, r0, label 1/r if (r2 == r0) jump to label 1
4.
        i label2
5.
                           // jump to label2
 finish:
6.
        lw r3, 60(r4)
                           // r3 = MEM[r4 + 60]
7.
        sw r3, 40(r4)
                           // MEM[r4 + 40] = r3
```

התוכנית רצה במעבד pipeline עם 5 שלבים (בדומה ל-MIPS). כל שלב במעבד מתבצע במחזור שעון יחיד. עבור כל אחד מהסעיפים הראו כמה stalls נחוצים אחרי כל פקודה וחשבו את ה-CPI (הניחו כי פקודת ה-jump **אינה** גוררת stalls בכל אחד מהסעיפים):

- 1. לא קיימת יחידת forwarding ולא קיימת חציית רגיסטר.
- 2. לא קיימת יחידת forwarding אך כן קיימת חציית רגיסטר.
 - 3. **קיימת** יחידת forwarding וקיימת חציית רגיסטר.





<u>מבוא לחומרה – סמסטר חורף 2005</u> <u>פתרון תרגיל בית מספר 8</u>

(100 נק') נתונה התוכנית הבאה (r2 = 4) בתחילת התוכנית:

```
label1:
```

```
1.
        add r1, r2, r2
                            // r1 = r2 + r2
2.
        beq r1, r0, finish // if (r1 == r0) jump to finish
  label2:
3.
        subi r2, r2, 1
                            // r2 = r2 - 1
        beg r2, r0, label 1/1 if (r2 == r0) jump to label 1
4.
5.
        j label2
                            // jump to label2
  finish:
6.
        lw r3, 60(r4)
                           // r3 = MEM[r4 + 60]
7.
        sw r3, 40(r4)
                            // MEM[r4 + 40] = r3
```

התוכנית רצה במעבד pipeline עם 5 שלבים (בדומה ל-MIPS). כל שלב במעבד מתבצע במחזור bripeline עם 5 שלבים (בדומה ל-CPI). כל שלב במעבד הראו כמה stalls נחוצים אחרי כל פקודה וחשבו את ה-CPI שעון יחיד. עבור כל אחד מהסעיפים הראו כמה stalls בכל אחד מהסעיפים):

- 1. לא קיימת יחידת forwarding ולא קיימת חציית רגיסטר.
- 2. לא קיימת יחידת forwarding אך כן קיימת חציית רגיסטר.
 - .3 **קיימת** יחידת forwarding וקיימת חציית רגיסטר.

$$PCI = (17*1 (inst) + 4*1 (filling cpu) + 13*3 (stalls)) / 17 (inst) = 3.53$$



stalls 2 אחרי פקודה 1 יש 2 stalls 2 אחרי פקודה 2 יש 3 stalls 3 אחרי פקודה 3 יש 5 stalls 2 אחרי פקודה 4 יש 5 stalls 3 אחרי פקודה 4 יש 5 stalls 3 אחרי פקודה 5 יש

stalls 2 יש 6 אחרי פקודה אחרי פקודה 7 יש stalls 0 אחרי

PCI = (17*1 (inst) + 4*1 (filling cpu) + 7*3 + 6*2 (stalls)) / 17 (inst) = 3.17

stalls 0 אחרי פקודה 1 יש 3 stalls 3 אחרי פקודה 2 יש 3 אחרי פקודה 3 יש 5 אחרי פקודה 4 יש 5 stalls 3 אחרי פקודה 5 יש 5 אחרי פקודה 5 יש 5 אחרי פקודה 6 יש 5 אחרי פקודה 7 יש 5

PCI = (17*1(inst) + 4*1 (filling cpu) + 6*3 + 1*1 (stalls)) / 17 (inst) = 2.35

בהצלחה !!



<u>מבוא לחומרה – סמסטר חורף 2005</u> <u>תרגיל בית מספר 9</u>

הנחיות להגשת התרגיל:

- בזוגות בלבד.1
- ברור בכתב יד קריא וברור.2
- 3. הגישו פתרון מלא עבור כל שאלה נמקו בקצרה
- 4. הגישו לתא של אלעד כהן ליד חדר המחשבים בבנין ג'יקובס
 - 5. כתבו את מספר ת.ז בלבד ללא שם
 - 6. הגישו את העבודות משודכות וללא נילונית
 - 15/2 16:00 תאריך הגשה: **7**.

תרגיל 1: (50 נק')

השאלה עוסקת בגישה לזכרון לצורך עדכון נתונים, במעבד המצונר MIPS שנלמד בכיתה:

- א. האם ניתן לבצע פעולת עדכון לערך המצוי בזיכרון, ע"י פקודה אחת מתוך אוסף הפקודות בשפת C בשפת x=x+2; כמו (Cמו) MIPS הסבירו.
 - ב. כתבו קטע קוד המראה כיצד מבוצע עדכון לערך המצוי בזיכרון. (יש להשתמש בפקודות מתוך אוסף הפקודות הקיימות עבור ה- MIPS (אסמבלר).
 - ג. מה השינוי שצריך להתבצע ב- MIPS כך שפעולות עדכון כמצוין ב- (א) יוכלו להתבצע? תארו שינוי זה והשפעתו על שאר הפקודות. (<u>רמז:</u> הוספת שלבי ביצוע במעבד).
 - ד. אילו בעיות מבנה (structural hazards) יוצר שינוי זה? תארו בעיה אחת שכזו וכתבו קטע קוד המדגים אותה (השתמשו ב-LWS כשם הפקודה).

תרגיל 2: (50 נק') נתון קטע הקוד הבא:

XOR r1, r1, r1 (1)(2)ADDI r2, r1, 0x01F0 ADD r3, r2, r2 (3)SLL r1, r2, 6 7r4, r1, 2 SRL (5)r2, 0x100(r2)(6)SW LW r3, 0x100(r2) (7)(8) BNEQ r3, r2, 75 SUBI r3, r3, 0x001F

עליכם לענות על הסעיפים הבאים:

- א. במעבד מצונר MIPS שנלמד בכיתה, בעל 5 שלבי ביצוע, ללא חציית MIPS א. במעבד מצונר מספר מחזורי השעון שייקח למעבד לבצע את כל הפקודות (כולל עיכובים- stalls)?
 - ב. כתבו אילו פקודות נמצאות בכל שלב (כולל stalls) במעבד במחזור השעון העשירי.
- ג. הביאו דוגמא לפקודות שאינן תלויות אחת בשנייה ושהחלפת מיקומן (pipeline schedualing) יקטין את משך ביצוע קטע הקוד.
 - ד. במעבד מצונר MIPS שנלמד בכיתה, בעל 5 שלבי ביצוע, עם חציית MIPS שנלמד בכיתה, בעל 5 מספר מחזורי השעון שייקח למעבד לבצע את כל הפקודות (כולל עיכובים- stalls)?
 - ה. בהמשך לסעיף (ד) ציינו 3 דוגמאות של קידום ערכים ע"י יחידת ה- forwarding. אילו ערכים מקודמים? מאיזה שלב ולאיזו פקודה?

בהצלחה



<u>מבוא לחומרה – סמסטר חורף 2005</u> פתרון תרגיל בית מספר 9

תרגיל 1: (50 נק')

השאלה עוסקת בגישה לזיכרון לצורך עדכון נתונים, במעבד המצונר MIPS שנלמד בכיתה:

א. האם ניתן לבצע פעולת עדכון לערך המצוי בזיכרון, ע"י פקודה אחת מתוך אוסף הפקודות א. האם ניתן לבצע פעולת עדכון לערך המצוי בזיכרון, ע"י פקודה אחת מתוך אוסף הפקודות x=x+2; בשפת הקיימות עבור ה-

תשובה: לא. פעולות הגישה לזיכרון הן lw ו- sw וכדי לעדכן ערך בזיכרון, יש לטעון אותו (sw). תחילה לאוגר מהזיכרון (lw), לשנותו ואז לכתוב אותו בחזרה לזיכרון

ב. כתבו קטע קוד המראה כיצד מבוצע עדכון לערך המצוי בזיכרון. (יש להשתמש בפקודות מתוך אוסף הפקודות הקיימות עבור ה- MIPS (אסמבלר).

```
תשובה: למשל,

LW R1, 1000(R0) // load x from address 1000

ADDI R1, R1, 2 // x = x+2

SW R1, 1000(R0) // store x to address 1000
```

ג. מה השינוי שצריך להתבצע ב- MIPS כך שפעולות עדכון כמצוין ב- (א) יוכלו להתבצע? תארו שינוי זה והשפעתו על שאר הפקודות. (<u>רמז:</u> הוספת שלבי ביצוע במעבד).

> <u>תשובה:</u> כדי לבצע עדכון בפקודה אחת, יש להוסיף שלבי ביצוע במעבד. השלבים שיתווספו יהיו EX2 ו- MEM2 כמתואר להלן:

```
IF | ID | EX | MEM | EX2 | MEM2 | WB
```

כל הפקודות "הרגילות" לא יבצעו בשלבים אלו דבר מלבד לעבור בהם. הפקודה החדשה תבצע בשלב ה- EX2 את פעולת העדכון לערך שהובא מהזיכרון בשלב ה- MEM ובשלב ה- MEM2 ייכתב הערך המעודכן לזיכרון עצמו.

ד. אילו בעיות מבנה (structural hazards) יוצר שינוי זה? תארו בעיה אחת שכזו וכתבו קטע קוד המדגים אותה (השתמשו ב-LWS כשם הפקודה).

<u>תשובה:</u> מאחר ומתבצעת גישה לזיכרון בשלב MEM ובשלב MEM, ייתכנו מקרים בהם שתי פקודות ניגשות לאותו מקום בזיכרון, אחת כדי לקרוא ואחת כדי לכתוב. נביא דוגמא למצב שכזה. תחילה נניח כי הפקודה לביצוע עדכון בזיכרון היא load and store) LWS) והיא ניגשת לכתובת בזיכרון לפי הגישה הרגילה (MEM[imm+Rs]). הערך לעדכון הוא Rt, כלומר:

דוגמא לגישה כפולה לאותה כתובת בזיכרון:

```
LWS R1, 100(R0) // MEM2 stage – write to address 100
ADD R4, R4, R4 // EX2 stage – just a separate instruction
LWS R3, 100(R0) // MEM stage – read from address 100
```

הערה: הפקודה המצויה בשלב ה- MEM יכולה להיות גם lw או sw פשוטים הניגשים לאותה הערה: הפקודה המצויה בשלב ה- MEM יכולה להיות גם sw או

(נק') **תרגיל 2:**

נתון אותו קטע קוד משאלה 1. עליכם לענות על הסעיפים הבאים:

,forwarding אלא חציית RF א. במעבד מצונר שנלמד בכיתה, בעל 5 שלבי ביצוע, ללא חציית MIPS א. במעבד מצונר (stalls - מה מספר מחזורי השעון שייקח למעבד לבצע את כל הפקודות (כולל עיכובים

<u>תשובה:</u> 25 מחזורי שעון עד שהפקודה האחרונה תצא מהמעבד, או 28 מחזורי שעון במידה ומוסיפים 3 stalls לאחר פקודת ה-Branch.

(1)	XOR r1, r1, r1
(2-4)	3 * Stall
(5)	ADDI r2, r1, 0x01F0
(6-8)	3 * Stall
(9)	ADD r3, r2, r2
(10)	SLL r1, r2, 6
(11-13)	3 * Stall
(14)	SRL r4, r1, 2
(15)	SW r2, 0x100(r2)
(16)	LW r3, 0x100(r2)
(17-19)	3 * Stall
(20)	BNEQ r3, r2, -5
(21)	SUBI r3, r3, 0x001F



ב. כתבו אילו פקודות נמצאות בכל שלב (כולל stalls) במעבד במחזור השעון העשירי.

<u>תשובה:</u>

- SLL (IF) r1, r2, 6
- (ID) **ADD** r3, r2, r2
- (EX) Stall
- (ME) Stall
- (WB) Stall
- ג. הביאו דוגמא לפקודות שאינן תלויות אחת בשנייה ושהחלפת מיקומן (pipeline scheduling) יקטין את משך ביצוע קטע הקוד.
 - <u>תשובה:</u> נחליף בין פקודות (5) ו- (6) ובכך נגדיל את מרחקה של פקודה (5) מ- (4) ((4) ב- (4))
- r4, r1, 2 (5) SRL
- (6) SW r2, 0x100(r2)
- ד. במעבד מצונר MIPS שנלמד בכיתה, בעל 5 שלבי ביצוע, עם חציית MIPS וכן מספר מחזורי השעון שייקח למעבד לבצע את כל הפקודות (כולל עיכובים- stalls)?

<u>תשובה:</u> 14 מחזורי שעון עד שהפקודה האחרונה תצא מהמעבד, או 17 מחזורי שעון במידה ומוסיפים 3 stalls לאחר פקודת ה-Branch.

- (1) XOR r1, r1, r1
- ADDI r2, r1, 0x01F0 (2)
- ADD r3, r2, r2 (3)
- (4) SLL r1, r2, 6
- r4, r1, 2 SRL (5)
- SW r2, 0x100(r2) (6)
- LW r3, 0x100(r2) (7)
- (8) Stall
- BNEQ r3, r2, -5 (9)
- SUBI r3, r3, 0x001F (10)
 - ה. בהמשך לסעיף (ד) ציינו 3 דוגמאות של קידום ערכים ע"י יחידת ה- forwarding. אילו ערכים מקודמים? מאיזה שלב ולאיזו פקודה?

<u>תשובה:</u> קידום ערכים מתבצע עבור הפקודות הבאות (מספרי הפקודות לפי

- מפקודה (1) מקודם הערך של r1 לפקודה (2).
- מפקודה (2) מקודם הערך של r2 לפקודות (3) ו- (4). מפקודה (4) מקודם הערך של r1 לפקודה (5).

 - מפקודה (7) מקודם הערך של r3 לפקודה (9).



<u>מבוא לחומרה – סמסטר חורף 2004</u> <u>תרגיל בית מספר 1</u>

	מגישים:
-	ת.ז. 1 :
-	ת.ז. 2 :
ל דפי השאלון. במידה ויש צורך, ניתן	הוראות הגשה: 1. יש לענות על כל השאלות ע

_____ בתא של אוהד (16:00 , מקום: ______ בתא של אוהד (תאריך הגשה: 3/11/2004 , שעה: 16:00 , מקום: ____

- 1. יש לענות על כל השאלות על דפי השאלון. במידה ויש צורך, ניתן לצרף דפים נוספים ולכתוב הערה מתאימה בגוף השאלון. בכל מקרה, יש לכתוב תשובה סופית על גבי השאלון.
 - 2. בראש עמוד זה יש לציין את ת.ז. המגישים בלבד (ללא שם)!!
 - 3. יש להשתדל להגיש בזוגות.
 - 4. יש להגיש את התרגיל פתור, עד למועד שנקבע, במקום שנקבע להגישו.

תרגיל 1: (32 נק') חשבו בבסיסים השונים את התרגילים הבאים:

תשובה:	6158 + 4278 = X8	.א
תשובה:	$623_8 + 146_8 = X_8$?	ב.
	$2540_6 - 441.1_6 = X_6$.λ
תשובה:	$3445_6 - 421.5_6 = X_6$?	т.
תשובה:	$3340.235 - 323.0217 = X_9$	ה.
תשובה:	$100221015 / 212.115 = X_5$.1
תשובה:	$3940.13_5 - 306.061_7 = X_9?$	1.
תשובה:	$10022101_{5} / 212 11_{5} = X_{10}$	П

: מרגיל 2: (36 נק') השלימו את הטבלה הבאה:

הקסדצימלי	אוקטלי	בינארי	עשרוני
326D			
	27074		
) ^	100100010010001	
	P		179

:(1 Byte) חשבו בשיטת המשלים ל- 2 , בעזרת ייצוג של 8 סיביות (32 נק') חשבו בשיטת המשלים ל- 2 , בעזרת ייצוג של

	ייצוג בינארי	ייצוג בינארי ִ	תוצאה בייצוג	תוצאה בייצוג	
	(מספר שמאלי)	(מספר ימני)	בינארי	עשרוני	
15 + 42 =					א.
125 - 126 =					ב.
100 + 15 =					.λ
-1 - 30 =					т.
-37 - 37 =					ה.
120 + 5 =					.1
-41 - 73 =					1.
-38 + 33 =					ח.



מבוא לחומרה – סמסטר חורף <u>2004</u> <u>פתרון תרגיל בית מספר 1</u>

:תרגיל 1: (32 נק') חשבו בבסיסים השונים את התרגילים הבאים

תשובה: 1244 8	6158 + 4278 = X8	א.
תשובה: 771 8	6238 + 1468 = X8?	ב.
תשובה: 2 054.5 6	$2540_6 - 441.1_6 = X_6$.λ
תשובה: 3023.1 6	34456 - 421.56 = X6?	т.
תשובה: 3 70.42517 9	3340.235 - 323.0217 = X9	ה.
תשובה: 21031.23041 ₅	$100221015 / 212.115 = X_5$.1
תשובה: 9 לא בבסיס 5	$3940.135 - 306.0617 = X_9$?	1.
תשובה: 1391.5269 5	$100221015 / 212.115 = X_{10}$?	ח.

: **תרגיל 2:** (36 נקי) השלימו את הטבלה הבאה

הקסדצימלי	אוקטלי	בינארי	עשרוני
326D	31155	11001001101101	12909
2E3C	27074	10111000111100	11836
4891	44221	100100010010001	18577
В3	263	10110011	179

:(1 Byte) חשבו בשיטת המשלים ל- 2 , בעזרת ייצוג של 8 סיביות (3 נק') חשבו בשיטת המשלים ל- 2 , בעזרת ייצוג של

	ī				ı
	ייצוג בינארי	ייצוג בינארי	תוצאה בייצוג	תוצאה בייצוג	
	(מספר שמאלי)	(מספר ימני)	בינארי	עשרוני	
15 + 42 =	00001111	00101010	00111001	57	א.
125 - 126 =	01111101	10000010	11111111	-1	ב.
100 + 15 =	01100100	00001111	01110011	115	٦.
-1 - 30 =	11111111	11100010	11100001	-31	.Т
37 37	11011011	00100101	10110110	-74	ה.
120 + 5 =	01111000	00000101	01111101	125	.1
-41 - 73 =	11010111	10110111	10001110	-114	1.
-38 + 33 =	11011010	00100001	11111011	-5	ח.

<u>מבוא לחומרה – סמסטר חורף 2004</u> <u>תרגיל בית מספר 2</u>

_____ בתא של אוהד (16:00 , מקום: בתא של אוהד (16:00 , מקום: בתא של אוהד


	<u>גישים:</u>	<u>מ</u>
_	: 1 .ì.	ת
_	. 2 . ז.	ת
ל דפי השאלון. במידה ויש צורך, ניתן לצרף דפים נוספים ולכתוב בכל מקרה, יש לכתוב תשובה סופית על גבי השאלון. ת.ז. המגישים בלבד (ללא שם)!! , עד למועד שנקבע, במקום שנקבע להגישו.	ערה מתאימה בגוף השאלון. . בראש עמוד זה יש לציין את . יש להשתדל להגיש בזוגות.	.1 ה .2
הפונקציות הבאות:	רגיל 1: (35 נק') צמצמו את	<u>ת</u>
f = x'y(xz'+x'w) + y'xw + (z'(x+yw)')'		א
	פונקציה מצומצמת:	
f = x'y(xz'+x'w') + y'x'w + (z'(x'+yw)')		ב
	פונקציה מצומצמת:	
f = xyz' + x'yz + xy'z + xyz + w'xw + z'		ג.
	פונקציה מצומצמת:	
f = xy + yz + zw + wt + tx + w' + t'	•	Т
	פונקציה מצומצמת:	
f = ((x'+y')(z'+w'))'((x+y)(z+w))'		ה
	פונקציה מצומצמת:	
f = x + xy' + xy'z + xy'zw' + xy'zw't		.1
	פונקציה מצומצמת:	
f = x' + xy' + xy'z' + xz'w' + xy'z'w't	í.	1
	פונקציה מצומצמת:	
		1
TO BEET		

(35 נק' בסה"כ) **תרגיל 2:**

שרטטו את המעגל המייצג את הפונקציה הבאה:

 $f(x,y,z,t) = (xtz'\oplus yz) + ((xy' + (t+y)')(ty'\oplus x)')'$

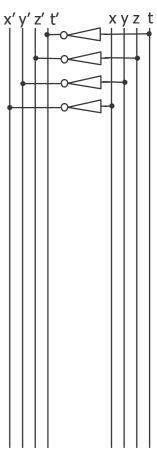א. (15 נק') יש לשרטט את הפונקציה כפי שהיא, ללא צמצום. יש לרשום <u>במוצא כל שער</u> בשרטוט את הפונקציה המייצגת מוצא זה.




f

ב. (10 נק') צמצמו את הפונקציה לפי כללי הצמצום.

f(x,y,z,t)	=	$(xtz'\oplus yz)+((xy'+(t+y)')(ty'\oplus x)')'=$



ג. (10 נק') שרטטו את הפונקציה המצומצמת שקיבלתם.

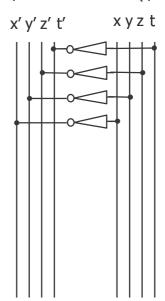



תרגיל 3: (30 נק') . השלימו את טבלת האמת הבאה עבור הפונקציות:

$$\mathbf{f1}(x,y,z) = xy'z + x \oplus (yz) + xy(z'+y') . \lambda$$

$$\mathbf{f2}(x,y,z) = x'z(x\oplus(yz\oplus x')$$
 .コ

$$\mathbf{f2}(x,y,z) = x'z(x\oplus(yz\oplus x') . \Box$$

$$\mathbf{f3}(x,y,z) = x'(1+y'(0+z'+(1\oplus y'))) . \lambda$$

х	у	z	f1	f2	f3
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			



<u>מבוא לחומרה – סמסטר חורף 2004</u> <u>פתרון תרגיל בית מספר 2</u>

:תרגיל 1: (35 נק') צמצמו את הפונקציות הבאות

$$f = x'y(xz'+x'w) + y'xw + (z'(x+yw)')'$$

$$f = x + z + yw$$
 פונקציה מצומצמת:

$$f = x'y(xz'+x'w') + y'x'w + (z'(x'+yw)')$$

$$f = x'(y \oplus w) + xz'(y' + w')$$
 פונקציה מצומצמת:

$$f = xyz' + x'yz + xy'z + xyz + w'xw + z'$$

$$f = y + x + z'$$
 פונקציה מצומצמת:

$$f = xy + yz + zw + wt + tx + w' + t'$$

$$f = ((x'+y')(z'+w'))'((x+y)(z+w))'$$

$$f=x'y'zw+xyz'w'$$
 פונקציה מצומצמת:

$$f = x + xy' + xy'z + xy'zw' + xy'zw't$$

$$\mathbf{f} = \mathbf{x}$$
 פונקציה מצומצמת:

$$f = x' + x'y' + xy'z' + xz'w' + xy'z'w't$$
 .1

$$f=x'+y'+z'w'$$
 פונקציה מצומצמת:




(35 נק' בסה"כ (35 נק' בסה"כ

שרטטו את המעגל המייצג את הפונקציה הבאה:

$$f(x,y,z,t) = (xtz'\oplus yz) + ((xy' + (t+y)')(ty'\oplus x)')'$$

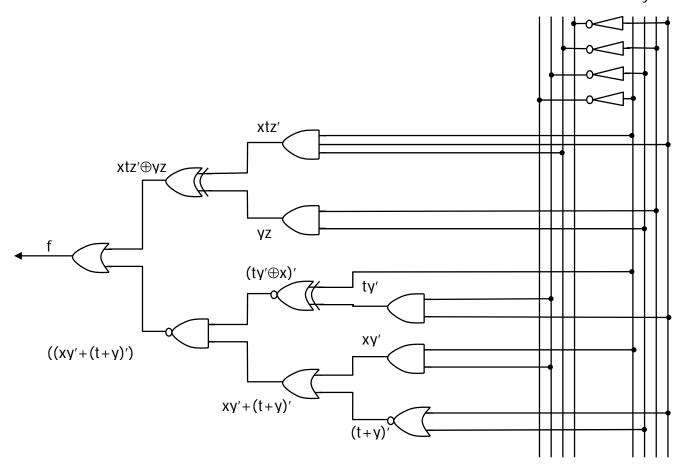א. (15 נק') יש לשרטט את הפונקציה כפי שהיא, ללא צמצום. יש לרשום <u>במוצא כל שער</u> בשרטוט את הפונקציה המייצגת מוצא זה. x y z t




ב. (10 נק') צמצמו את הפונקציה לפי כללי הצמצום.

```
f(x,y,z,w,t)
                        = (xtz'\oplus yz) + ((xy' + (t+y)')(ty'\oplus x)')'
                                                                                                           (xtz'\oplus yz) + (xy' + (t+y)')' + \underline{(ty'\oplus x)''}
                        = (xtz' \oplus yz) + (\underline{xy' + t'y'})' + (ty' \oplus x)
                                                                                                           (xtz'\oplus yz) + \underline{(y'(x+t'))'} + (ty'\oplus x)
                        = (xtz' \oplus yz) + y + \underline{(x+t')'} + (ty' \oplus x)
                                                                                                           (xtz'\oplus yz) + y + x't + \underline{(ty'\oplus x)}
                        = (xtz' \oplus yz) + y + x't + (ty'x' + \underline{(ty')'}x)
                                                                                                           (xtz'\oplus yz)+y+x't+(ty'x'+(t'+y)x)
                        = (xtz' \oplus yz) + y + x't + (ty'x' + xt' + xy)
                                                                                                           (xtz'\oplus yz) + \underline{y} + x't + ty'x' + xt' + \underline{xy}
                        = (xtz' \oplus yz) + \underline{y} + x't + \underline{ty'x'} + xt'
                                                                                                           (xtz'\oplus yz) + y + \underline{x't} + \underline{x't} + xt'
                                                                                                           (\underline{xtz'(yz)'} + \underline{(xtz')'yz}) + y + x't + xt'
                        \neq (xtz' \oplus yz) + y + x't + xt'
                        = (xtz'(y'+z')+(x'+t'+z)yz)+y+x't+xt'
                                                                                                =xtz'y'+xtz'+\underline{x'yz}+\underline{t'yz}+\underline{yz}+\underline{y}+x't+xt'
                        = xtz'y' + xtz' + y + x't + xt'
                                                                                                           xtz'(y'+1)+y+x't+xt'
                                                                                                           x(\underline{tz'+t'})+y+x't
                        = xtz' + y + x't + xt'
                        = x(z'+t') + y + x't
                        = x(zt)' + y + x't
                                                           ( = y + xz' + x \oplus t)
```

ג. (10 נק') שרטטו את הפונקציה המצומצמת שקיבלתם.

x y z t

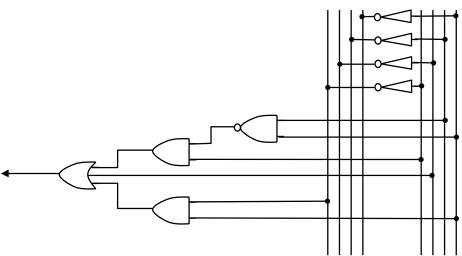

:תרגיל 3: (30 נק') . השלימו את טבלת האמת הבאה עבור הפונקציות

 $\mathbf{f1}(x,y,z) = xy'z + x \oplus (yz) + xy(z'+y') \cdot \mathcal{X}$

 $f2(x,y,z) = x'z(x \oplus (yz \oplus x') . \Box$

 $f3(x,y,z) = x'(1+y'(0+z'+(1\oplus y')))$.

х	у	Z	f1	f2	f3
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0



<u>מבוא לחומרה – סמסטר חורף 2004</u> תרגיל בית מספר 3

תאריך הגשה: 17/11/2004 , שע
<u>מגישים:</u>
: 1. ז. מ.ז.
2 :

:הוראות הגשה

- 1. יש לענות על כל השאלות על דפי השאלון. במידה ויש צורך, ניתן לצרף דפים נוספים ולכתוב הערה מתאימה בגוף השאלון. בכל מקרה, יש לכתוב תשובה סופית על גבי השאלון.
 - 2. בראש עמוד זה יש לציין את ת.ז. המגישים בלבד (ללא שם)!!
 - 3. יש להשתדל להגיש בזוגות.
 - 4. יש להגיש את התרגיל פתור, עד למועד שנקבע, במקום שנקבע להגישו.

תרגיל 1: (30 נק') בנו טבלת אמת לארבעה משתנים לפונקציה המוציאה '1' כאשר המספר הבינארי מתחלק ב-3 <u>או</u> ב-7. מצאו את הפונקציה הלוגית המתאימה לטבלה זו והביאו אותה לצורה מצומצמת.

f(x,y,z,w) =				
				-

Х	у	Z	W	f(x,y,z,w)
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	

תרגיל 2: (20 נק') מהי צורה הקנונית של הפונקציות הבאות:

$f(x,y,z) = \Sigma(z)$) $f(x,y,z) = x'y + xz' +$	yz 1
$f(x,y,z,w) = \Pi($) $f(x,y,z,w) = x'y \oplus y'z + x'(y+(x+z))$)') 2
$f(x,y,z) = \Pi($) $f(x,y,z) = = (x \oplus y) + (yz \oplus z)$	(′) 3
$f(x,y,z,w) = \Sigma($) $f(x,y,z,w) = (y'+z)(x+z'+w')(x+z'+w')$	/′) 4

:תרגיל 3: (10 נק') . נתון "מחיר" לכל שער

2 = AND(x,y)

3 = OR(x,y)

1 = NOT(x)

1 = NAND(x,y)


1 = NOR(x,y)


?כך שמתקבלת עלות מינימלית f(x,y,z) = (xy)' + xz + x'yz' כך שמתקבלת עלות מינימלית


f(x,y,z) = בפונקציה השקולה:


העלות:

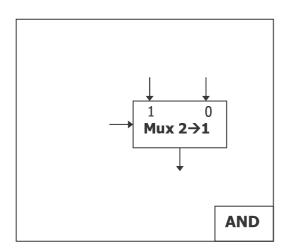NOR ,XOR ,AND ,NOT את השערים: NOT ושערי $Mux~2 \rightarrow 1$ ושערי בעזרת (20 נק') הביעו בעזרת (20 נק') אווערי



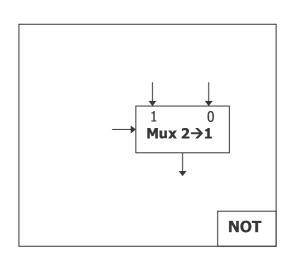

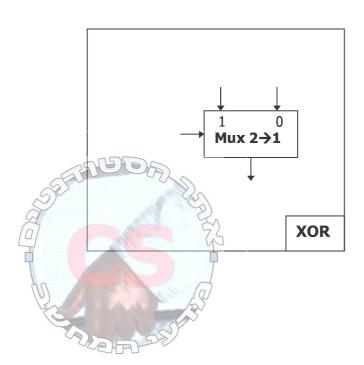

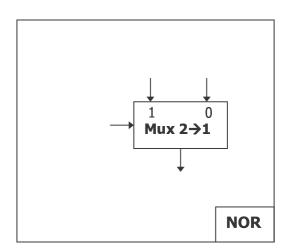

(20) בנו את מפות קרנו הבאות וצמצמו אותן: בנו את מפות קרנו הבאות וצמצמו אותן: $f(x,y,z) = \Sigma(0,2,4,6,7)$

yz x	00	01	11	10
0				
1				

 $f(x,y,z,w) = \Sigma(0,1,2,3,5,7,8,10,13,15)$ (ב, ל נק') ב.

zw xy	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

 $f(x,y,z,w) = \underline{\hspace{1cm}}$

 $f(x,y,z,w) = \Sigma(0,3,6,7,9,12,14) + \Sigma_{\Phi}(1,2,15)$ (2 נק') ג.

zw	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

 $f(x,y,z,w) = \underline{\hspace{1cm}}$

2-ד. (10 נק') פונקציה (f(x,y,z,w) אשר ערכה f(x,y,z,w) אשר נק') אשר ד. (10 נק') אשר ערכה וועביה .-3 -וערכם גדול (ממש) מ-4 או קטן (ממש) מ-

zw xy	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				



<u>מבוא לחומרה – סמסטר חורף 2004</u> <u>פתרון תרגיל בית מספר 3</u>

תרגיל 1: (30 נק') בנו טבלת אמת לארבעה משתנים לפונקציה המוציאה '1' כאשר המספר הבינארי מתחלק ב-3 <u>או</u> ב-7. מצאו את הפונקציה הלוגית המתאימה לטבלה זו והביאו אותה לצורה מצומצמת.

Χ	У	Z	W	f(x,y,z,w)
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0 0 0 1	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1		0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

 $f(x,y,z,w) = yz+x'zw+z'w'(x\oplus y')+xw(y\oplus z')$

מהי צורה הקנונית של הפונקציות הבאות: (20 נק') מהי צורה הקנונית של

 $X'Y \oplus Y'Z + X'Y + X'Z'$

			<u>` </u>
$f(x,y,z) = \Sigma(2,3,4,6,7)$)	f(x,y,z) = x'y + xz' + yz	1
$f(x,y,z,w) = \Pi(0,1,2,3,4,5,6,7,10,11)$)	$f(x,y,z,w) = x'y \oplus y'z + x'(y+(x+z)')$	2
$f(x,y,z) = \Pi(6)$)	$f(x,y,z) = = (x \oplus y) + (yz \oplus x')$	3
$f(x,y,z,w) = \Sigma(0, 1, 2, 8, 9, 10, 11, 14, 15)$)	f(x,y,z,w) = (y'+z)(x+z'+w')(x+y')	4

:תרגיל 3: (10 נק') . נתון "מחיר" לכל שער:

2 = AND(x,y)

3 = OR(x,y)

1 = NOT(x)

1 = NAND(x,y)1 = NOR(x,y)

I = NOR(x,y)


מהי הפונקציה השקולה לפונקציה 'f(x,y,z) = (xy)′+xz+x′yz כך שמתקבלת עלות מינימלית?


 $\underline{f(x,y,z) = (x(y'+z)')'}$ הפונקציה השקולה:


העלות: <u>3, מאחר והשתמשנו ב- NAND,NOT ו-NOR יחידים</u>




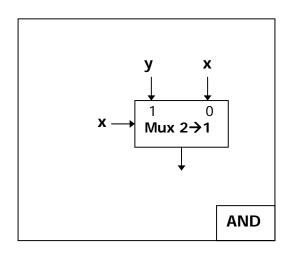NOR ,XOR ,AND ,NOT את השערים: NOT ושערי $Mux\ 2 \rightarrow 1$ ושערי בעזרת (20 נק') הביעו בעזרת 20 (20 נק') את השערים:



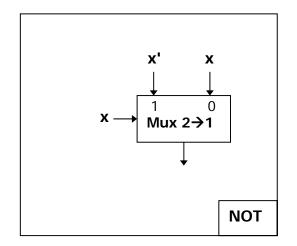

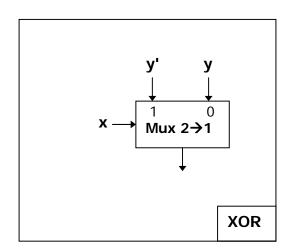

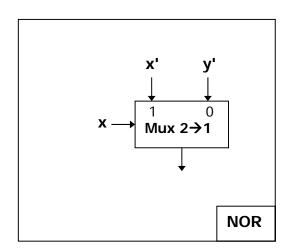

ינ: אותן: 20) בנו את מפות קרנו הבאות וצמצמו אותן: $f(x,y,z) = \Sigma(0,2,4,6,7)$ א. (5 נק')

yz x	00	01	11	10
0	1			1
1	1		1	1



 $f(x,y,z,w) = \Sigma(0,1,2,3,5,7,8,10,13,15)$ (בק') ב.

zw	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01		1	1	
11		1	1	
10	1			1

$$f(x,y,z,w) = x'y' + yw + y'w'$$

 $f(x,y,z,w) = \Sigma(0,3,6,7,9,12,14) + \Sigma_{\Phi}(1,2,15)$ ('בק') ג.

zw	00	01	11	10
00	1	Ø	1	Ø
01			1	1
11	1		Ø	1
10		1		

$$f(x,y,z,w) = x'y' + yz + xyw' + y'z'w$$

2- אשר ערכה 1 עבור מספרים המיוצגים בשיטת המשלים ל f(x,y,z,w) ד. (10 נק') פונקציה (add) מ-4 או קטן (ממש) מ-3 או קטן (ממש) מ-4 או קטן (ממש) מ-3 או קטן (ממש) מו קטן (ממש) מ-3 או קטן (ממש) מ-3 או קטן (ממש) מ-3 או קטן (ממש) מו קטן (ממש) מו

zw	00	01	11	10
xy 00				
01		1	1	1
11	1			
10	1	1	1	1

$$f(x,y,z,w) = xy' + xz'w' + x'yz + x'yw$$



<u>מבוא לחומרה – סמסטר חורף 2004</u> תרגיל בית מספר 4

או ין דוגשה: 24/11/2004 , שעה: 10:00 , נוקום: <u>בונא של אוהו</u>	ונ
<u>גישים:</u>	<u>מו</u>
: 1.7.	ת.
.1. 2	ת.


:הוראות הגשה

- 1. יש לענות על כל השאלות על דפי השאלון. במידה ויש צורך, ניתן לצרף דפים נוספים ולכתוב הערה מתאימה בגוף השאלון. בכל מקרה, יש לכתוב תשובה סופית על גבי השאלון.
 - 2. בראש עמוד זה יש לציין את ת.ז. המגישים בלבד (ללא שם)!!
 - 3. יש להשתדל להגיש בזוגות.
 - 4. יש להגיש את התרגיל פתור, עד למועד שנקבע, במקום שנקבע להגישו.

: מלא נק') השלימו את טבלת האמת למחסר מלא (10 נק') השלימו את


х	у	bin	D	bout
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
1	1	1		
1	1	1		
1	1	1		
1	1	1		

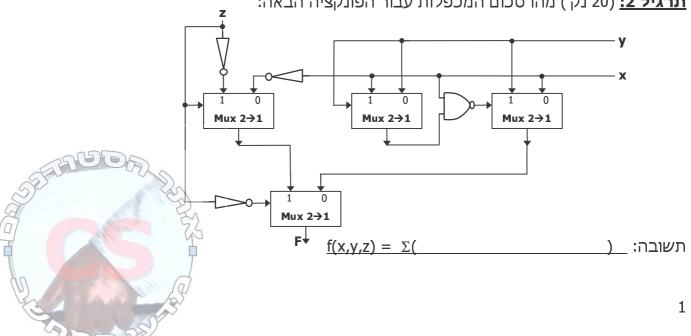תרגיל 2: (20 נק') מהו סכום המכפלות עבור הפונקציה הבאה:




(30 נק') **תרגיל 3:**

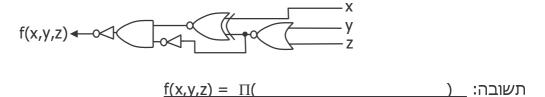א. (10 נק') מהי מכפלת הסכומים עבור המעגל הבא?




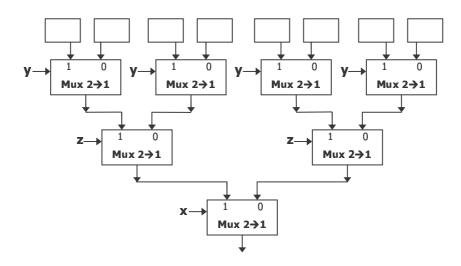ב. (10 נק') השלימו את הקלט המתאים בשרטוט (במבואות הבוררים העליונים), כך שהפונקציה המובעת תהיה שקולה לפונקציה מסעיף א'. שימו בל לסדר הפרמטרים!




ג. (10 נק') עפ"י השרטוט, כמה בוררים 1←2 מיותרים וניתן להחליפם בקבוע או בבורר דומה? תשובה: ___

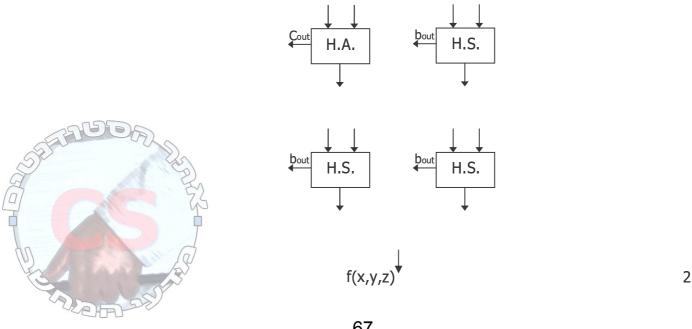
. f(x,y,z) = x'y + z'⊕(x+y) השלימו את השרטוט כך שתתקבל הפונקציה (20) (בק') השלימו את השרטוט השרטוט כך הפונקציה אין להשתמש בשערים או רכיבים אחרים מלבד הקבוע '1' !!!



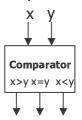ערת שער (y=y2y1y0 ,x=x2x1x0) ל-3 סיביות (comparator) בעזרת שער (נק') ממשו משווה (מרובה (מרובה (מרובה לייש אחת, מהצורה: (מרובה כניסות) ומשווים לסיבית אחת, מהצורה:



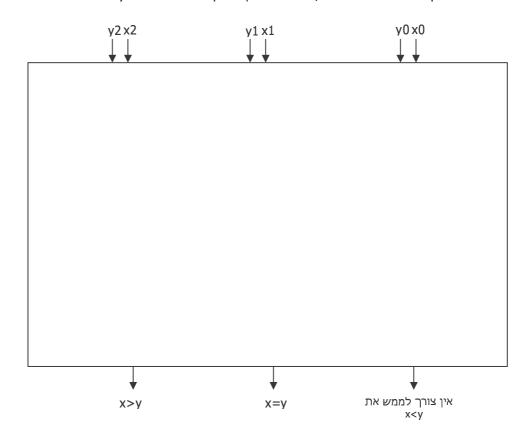:x<y השלימו את המימוש בתוך התבנית הבאה, כאשר אין צורך לממש את






<u>מבוא לחומרה – סמסטר חורף 2004</u> <u>פתרון תרגיל בית מספר 4</u>

: מלא נק') השלימו את טבלת האמת למחסר מלא (10 נק') השלימו את

Х	у	bin	D	bout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

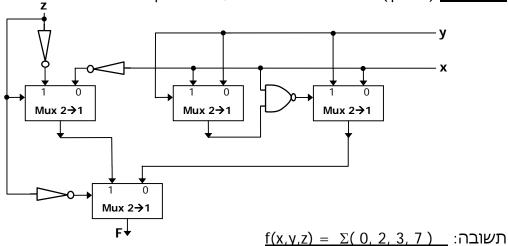
: מהו סכום המכפלות עבור הפונקציה הבאה: מרגיל 2:






(נק') **תרגיל 3**:

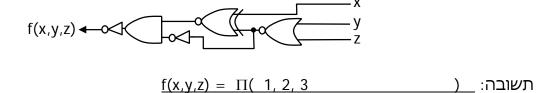א. (10 נק') מהי מכפלת הסכומים עבור המעגל הבא?




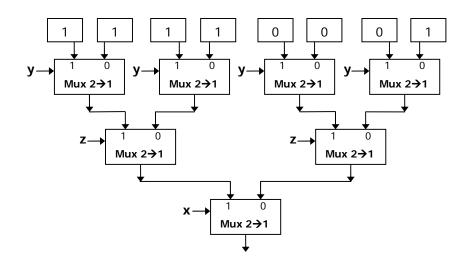ב. (10 נק') השלימו את הקלט המתאים בשרטוט (במבואות הבוררים העליונים), כך שהפונקציה המובעת תהיה שקולה לפונקציה מסעיף א'. שימו לב לסדר הפרמטרים!




ג. (10 נק') עפ"י השרטוט, כמה בוררים 1←2 מיותרים וניתן להחליפם בקבוע או בבורר דומה? תשובה: $\underline{4}$

. f(x,y,z) = x'y + z'⊕(x+y) נק') השלימו את השרטוט כך שתתקבל הפונקציה (x+y) פונקציה (x+y). אין להשתמש בשערים או רכיבים אחרים מלבד הקבוע '1' !!!

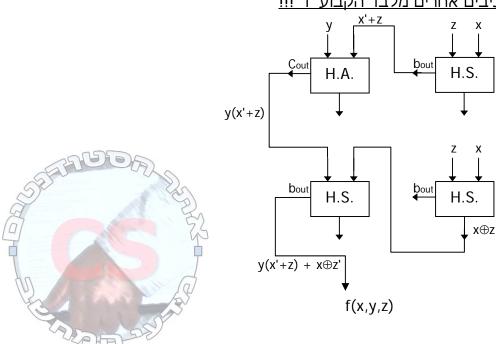


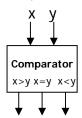תרגיל 5: (20 נק') ממשו משווה (comparator) ל-3 סיביות (y=y2y1y0 ,x=x2x1x0) בעזרת שער OR יחיד (מרובה כניסות) ומשווים לסיבית אחת, מהצורה:



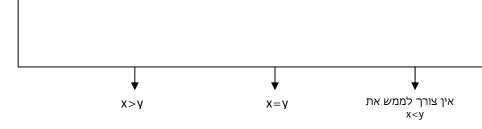:x<y את המימוש בתוך התבנית הבאה, כאשר אין צורך לממש את







<u>מבוא לחומרה – סמסטר חורף 2004</u> תרגיל בית מספר 5

_ תאריך הגשה: 8/12/2004 , שעה: 16:00 , מקום:	בתא של אוהד
<u>מגישים:</u>	
ת.ז. 1 : : 1	
ת.ז. 2 : : 2	

:הוראות הגשה


- 1. יש לענות על כל השאלות על דפי השאלון. במידה ויש צורך, ניתן לצרף דפים נוספים ולכתוב הערה מתאימה בגוף השאלון. בכל מקרה, יש לכתוב תשובה סופית על גבי השאלון.
 - 2. בראש עמוד זה יש לציין את ת.ז. המגישים בלבד (ללא שם)!!
 - 3. יש להשתדל להגיש בזוגות
 - 4. יש להגיש את התרגיל פתור, עד למועד שנקבע, במקום שנקבע להגישו.

תרגיל 1: (20 נק') נתונה דיאגרמת מעברי המצבים הבאה:

P.S.	00	01	10	11
Α	A,0	B,0	C,0	F,0
В	G,1	J,1	A,0	E,0
С	A,0	Ι,0	G,0	E,0
D	G,1	C,1	F,0	E,0
E	A,0	B,0	J,0	F,0
F	A,0	Ι,0	J,0	E,0
G	B,0	D,0	B,0	Ε,0
Н	I,0	D,0	B,0	F,0
I	H,1	J,1	A,0	F,0
J	A,0	D,0	A,0	H,0

צמצמו את מכונת המצבים לפי שיטת הצמצום שנלמדה. יש להראות את כל מחלקות השקילות בכל שלב בצמצום:

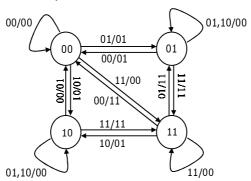תרגיל 2: (30 נק') נתונה מכונת המצבים הבאה בעלת קלט ופלט בני שתי סיביות.




א. (10 נק') השלימו את טבלת מעברי המצבים הבאה, למכונת המצבים הנ"ל, כאשר Q מסמל מצב נוכחי, D מסמל מצב הבא, I מסמל קלט ו-O מסמל פלט.

Q1	Q ₀	I1	Io	D ₁	Do	01	O 0
0	0	0	0				
0	0	0	1				
0	0	1	0				
0	0	1	1				
0	1	0	0				
0	1	0	1				
0	1	1	0				
0	1	1	1				
1	0	0	0				
1	0	0	1				
1	0	1	0				
1	0	1	1				
1	1	0	0				
1	1	0	1				
1	1	1	0				
1	1	1	1		·	·	

ב. (MSB, LSB) כתבו את הפונקציה המצומצמת של כל אחת מסיביות הפלט

O0 = f() =
	,
01 = f(,,) =
D0 = f() =
$D_1 = f($) =
	/

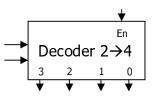.Do את הפונקציה של סR יחיד (מרובה כניסות) שרטטו ע"י מפענחים 2 → 4 ושער את נק') שרטטו ע"י מפענח ל2 → 4 הוא מהצורה:




:שרטוט



תרגיל 3: (20 נק') הקיפו את התשובה הנכונה.

: ZFF מסוג חדש, Flip-Flop מון 3.1

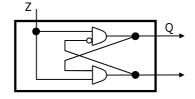


מה מהמשפטים הבאים נכון?

- .z=0 שומר על ערכו הקודם (Qn-1) אומר על ערכו אומר על צדF
- z=1 שומר על ערכו הקודם (Q̄n-1) שומר על ערכו ב.
 - z=0 אינו יציב (מתנדנד) אינו ציב ZFF z
 - z=1 אינו יציב (מתנדנד) אינו ציד ZFF .ד.




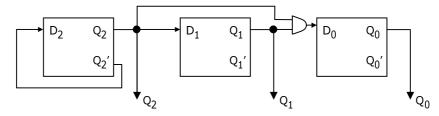3.2. נתונה המערכת הסינכרונית הבאה המורכבת מ- DFF ושערים:




החל מנקודה מסוימת בזמן נרשם הרצף שהמערכת שמרה לאורך 3 מחזורי שעון ($\mathrm{Q}_2\mathrm{Q}_1\mathrm{Q}_0$). אילו מן הרצפים הבאים יכול להיות רצף שכזה?

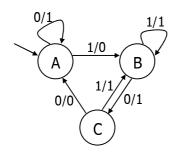- $000 \leftarrow 000 \leftarrow 000$.x $110 \leftarrow 100 \leftarrow 000$.2 $000 \leftarrow 011 \leftarrow 111$.x $100 \leftarrow 000 \leftarrow 101$.T
- 3.3. איזה פלט של מכונת המצבים הבאה אינו אפשרי:



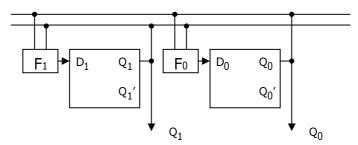- 3.4. מה הפונקציה המייצגת את הסיבית המשמעותית D_1 במונה אקראי בן שתי סיביות הסופר $0 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 0 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ באופן הבא: ... $+ 2 \rightarrow 0 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ בשרטוט)



- (Q1⊕Q2)′ .א
 - Ω1′ .ב Q1 .λ
 - (Q1⊕Q2) .⊤



- 3.5. אילו מבין המספרים הבינאריים הבאים מתחלק ב- 3 ללא שארית? (ייתכנו כמה תשובות)
 - א. 0111010101010101010101010101000
 - ב. 011101010101010001011000101010101
 - 01011001101001101001111001011100100 .λ
 - O1001111001010101100110100111100101 .T

(נק') **תרגיל 4:**


בנו מכונה המייצגת בקר מעלית של בנין בן 3 קומות, הפועלת באופן הבא: הקלט הוא מספר הקומה הרצויה (0, 1 או 2) והפלט משמש כהוראת הפעלה למנוע המעלית. המכונה יודעת מה הקומה הנוכחית ואפשר להניח שהמעלית עוברת מכל קומה לכל קומה אחרת בזמן מחזור שעון אחד. למשל, המעבר מקומה 2 לקומה 0 נעשה בזמן מחזור שעון אחד, ללא התעכבות בקומה 1 מסיבה זו, צריך המנוע לקבל פקודה אחרת למשל למעבר מקומה 0 לקומה 1 לעומת מעבר מקומה 0 לקומה 2. אותו הדבר בירידה.

ההוראה של פלט המכונה עבור מנוע המעלית מוגדרת כך:

- 0 הישאר בקומה הנוכחית 0
 - עלה קומה אחת − 1
 - 2 עלה שתי קומות − 2
 - 3 − 1 − 3 •
 - 4 רד שתי קומות
- **....** (10 נק') ציירו את מכונת המצבים של הבקר (מכונת Mealy). הסבירו מה מתאר כל מצב:

0	

(2)

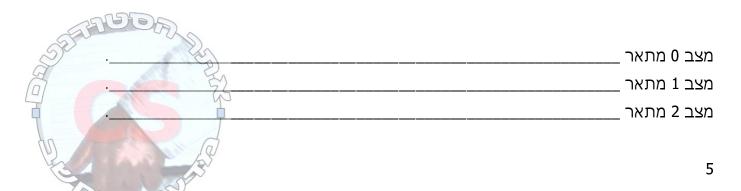

10. ב. (10 נק') בנו טבלת אמת של הפלט כפונקציה של הכניסות והמצב הנוכחי (INPUT, PS) של המכונה וכתבו את פונקציות הפלט בצורה של סכום מכפלות (Σ).

I ₁	I ₀	Q ₁	Q_0	02	01	O ₀
0	0	0	0			
0	0	0	1			
0	0	1	0			
0	0	1	1			
0	1	0	0			
0	1	0	1			
0	1	1	0			
0	1	1	1			
1	0	0	0			
1	0	0	1			
1	0	1	0			
1	0	1	1			
1	1	0	0			
1	1	0	1			
1	1	1	0			
1	1	1	1			

O₀ = _____

O₁ = _____

O₂ = _____

10.ג. (10 נק') צמצמו את פונקציות <u>הפלט</u> של המכונה באמצעות מפת קרנו ורשמו את הפונקציות המצומצמות.

Q_1Q_0 I_1I_0	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

O₀ = _____

O₁ = _____



מבוא לחומרה – סמסטר חורף <u>2004</u> <u>פתרון תרגיל בית מספר 5</u>

:תרגיל 1: (20 נק') נתונה דיאגרמת מעברי המצבים הבאה

P.S.	00	01	10	11
Α	A,0	B,0	С,О	F,0
В	G,1	J,1	Α,0	E,0
С	Α,0	1,0	G,0	E,0
D	G,1	C,1	F,0	E,0
Ε	Α,0	B,0	J,0	F,0
F	Α,0	1,0	J,0	E,0
G	B,0	D,0	B,0	E,0
Н	1,0	D,0	B,0	F,0
	H,1	J,1	Α,0	F,0
J	A,0	D,0	A,0	H,0

צמצמו את מכונת המצבים לפי שיטת הצמצום שנלמדה. יש להראות את כל מחלקות השקילות בכל שלב בצמצום:

PO = (A B C D E F G H I J)

P1 = (A C E F G H J)(B D I)

P2 = (A C E F J)(B D I)(G H)

P3 = (A E F)(B D I)(C)(G H)(J)


P4 = (A)(B I)(C)(D)(E F)(G H)(J)

P5 = P4

P6 = P5



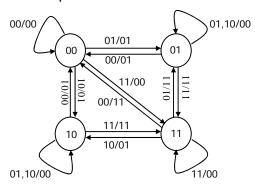. תרגיל 2: (30 נק') נתונה מכונת המצבים הבאה בעלת קלט ופלט בני שתי סיביות



א. (10 נק') השלימו את טבלת מעברי המצבים הבאה, למכונת המצבים הנ"ל, כאשר Q מסמל מצב נוכחי, השלימו את טבלת מעברי המצבים הבא, I מסמל קלט ו-O מסמל פלט.

Q1	Q ₀	I 1	lo	D1	D ₀	01	O ₀
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	0	1	0	0	1
0	0	1	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	0	0

ב. (MSB, LSB) כתבו את הפונקציה המצומצמת של כל אחת מסיביות הפלט


$$O0 = f(Q1,Q0,11,10) = \Sigma(2,3,7,9,10,11,14,15)$$

$$Q1 = f(Q1,Q0,11,10) = \Sigma(1, 3, 5, 6, 7, 11, 13, 15)$$


$$D0 = f(Q1,Q0,I1,I0) = \Sigma(7, 11, 12, 13)$$

$$D1 = f(Q1,Q0,I1,I0) = 2(1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14)$$

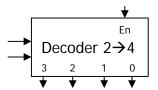ג. (10 נק') שרטטו ע"י מפענחים 4←2 ושער OR <u>יחיד</u> (מרובה כניסות) את הפונקציה של D0. מפענח 4←2 הוא מהצורה:




:שרטוט

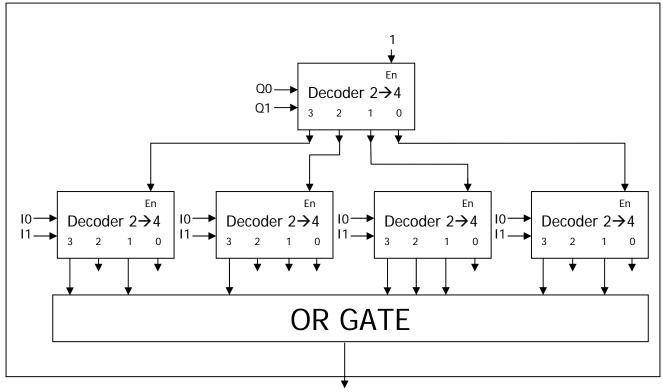

תרגיל 3: (20 נק') הקיפו את התשובה הנכונה.

: ZFF מסוג חדש, Flip-Flop מ.1

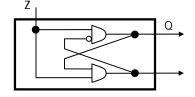


מה מהמשפטים הבאים נכון?


- z=0 שומר על ערכו הקודם (Qn-1) שומר על ערכו בדע ZFF
- z=1 שומר על ערכו הקודם (On-1) שומר על ערכו ב.
 - z=0 אינו יציב (מתנדנד) אינו ציב ZFF
 - .z=1 אינו יציב (מתנדנד) כאשר ZFF



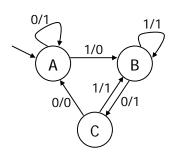3.2. איזה פלט של מכונת המצבים הבאה אינו אפשרי:



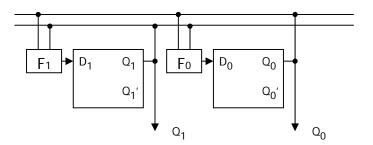- **→** 11101111100 .א
- → 01001110111 ←
- → 0101011111 .x
- → 0101100110 ·T.
- 3.3. מה הפונקציה המייצגת את הסיבית המשמעותית D_1 במונה אקראי בן שתי סיביות הסופר באופן הבא: $0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 0$ בשרטוט) הפונקציה מסומנת ב- D_1 בשרטוט)



- (Q1⊕Q2)′ .א
 - **Q**1′ .**ב**.
 - Q1 .λ
- (Q1⊕Q2) .T
- 3.5. אילו מבין המספרים הבינאריים הבאים מתחלק ב- 3 ללא שארית? (ייתכנו כמה תשובות)
 - א. 0111010101010101010101010101010
 - **ב**. 011101010101010001011000101010101
 - **α.** 0101100110100110100111100101 .**λ**
 - **T**. **1**010011110010101101001111100101




(נק') **תרגיל 4:**

בנו מכונה המייצגת בקר מעלית של בנין בן 3 קומות, הפועלת באופן הבא: הקלט הוא מספר הקומה הרצויה (0, 1 או 2) והפלט משמש כהוראת הפעלה למנוע המעלית. המכונה יודעת מה הקומה הנוכחית ואפשר להניח שהמעלית עוברת מכל קומה לכל קומה אחרת בזמן מחזור שעון אחד. למשל, המעבר מקומה 2 לקומה 0 נעשה בזמן מחזור שעון אחד, ללא התעכבות בקומה 1. מסיבה זו, צריך המנוע לקבל פקודה אחרת למשל למעבר מקומה 0 לקומה 1 לעומת מעבר מקומה 0 לקומה 2. אותו הדבר בירידה.

ההוראה של פלט המכונה עבור מנוע המעלית מוגדרת כך:

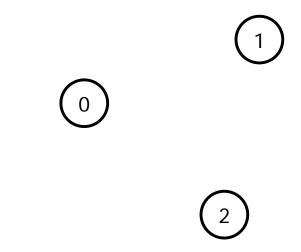- -0 הישאר בקומה הנוכחית
 - 1 עלה קומה אחת − 1
 - 2 עלה שתי קומות 2
 - 1 − 3 − 3 •
 - 4 רד שתי קומות
- 4.א. (10 נק') ציירו את מכונת המצבים של הבקר (מכונת Mealy). הסבירו מה מתאר כל מצב:



٠_	מעלית בקומה 0	$_{\scriptscriptstyle -}$ מצב 0 מתאר
٠.	<u>מעלית בקומה 1</u>	ַ מצב 1 מתאר
	מעלות בבומב 2	מטר 2 מחער



של (INPUT, PS) בנו טבלת אמת של הפלט כפונקציה של הכניסות והמצב הנוכחי (INPUT, PS) של המכונה וכתבו את פונקציות הפלט בצורה של סכום מכפלות (Σ).

I 1	lo	Q1	Q ₀	O 2	01	O ₀
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	Ø	Ø	Ø
0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	1	1	0
0	1	1	1	Ø	Ø	Ø
1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	0	0	0
1	0	1	1	Ø	Ø	0 Ø
1	1	0	0	Ø	Ø	Ø
1	1	0	1	Ø	Ø	Ø
1	1	1	0	Ø	Ø	Ø
1	1	1	1	Ø	Ø	Ø

 $O_0 = \underline{\Sigma(1,4,6,9) + \Sigma \emptyset(3,7,11,12,13,14,15)}$


 $O_1 = \underline{\Sigma(1,6,8) + \Sigma \emptyset(3,7,11,12,13,14,15)}$

 $O_2 = \Sigma(2) + \Sigma \varnothing(3,7,11,12,13,14,15)$

1.ג. (10 נק') צמצמו את פונקציות הפלט של המכונה באמצעות מפת קרנו ורשמו את הפונקציות המצומצמות.

Q1Q0 I1I0	00	01	11	10
00		1	Ø	
01	1		Ø	1
11	Ø	Ø	Ø	Ø
10		1	Ø	

$$O_1 = I1'I0'Q0+I0Q1+I1Q1'Q0'$$

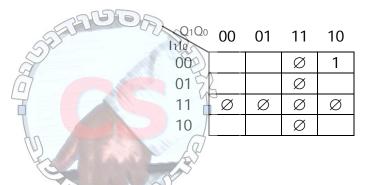

$$O_2 = 11'10'Q1$$

<u>מבוא לחומרה – סמסטר חורף 2004</u> תרגיל בית מספר 6

<u> </u>	
זריך הגשה: <u>5/1/2005 ,</u> שעה <u>16:00 </u> , מקום: <u>בתא של אוהד</u> <u>ישים:</u>	
: 1.;	ת.ז
: 2 .:	תי
־אות הגשה: יש לענות על כל השאלות על דפי השאלון. במידה ויש צורך, ניתן לצרף דפים נוספים ולכתו. רה מתאימה בגוף השאלון. בכל מקרה, יש לכתוב תשובה סופית על גבי השאלון. בראש עמוד זה יש לציין את ת.ז. המגישים בלבד (ללא שם)!! יש להשתדל להגיש בזוגות. יש להגיש את התרגיל פתור, עד למועד שנקבע, במקום שנקבע להגישו.	1. הע 2 3.
־גיל 1: (20 נק') ון קידוד פקודה בצורה של מספר הקסדצימלי: 0x2199FFF0	
(5 נק') מהי הפקודה?	.א
add .1.x	
addi .2.×	
sll .3.	
lw .4.×	
sw .5. א	
א.6. אין פקודה כזו	
(5 נק') מהו מספר הרגיסטר אליו נכתבת תוצאת החישוב של הפקודה הנ"ל? ב.2. 9 ב.2. 12 ב.3. 20 ב.5. 25 ב.5. אין מספר רגיסטר כי פקודה זו לא כותבת לרגיסטר את התוצאה. ב.5. אין מספר רגיסטר כי אין פקודה כזו.	ב.
של הפקודה? immediate של הפקודה?	בו
א.ר. בוו עון איז אוווווישלי זופקוויווי של איז	• • • • •
16 .2.λ	
65520 .3.λ	
-65520 .4.λ	
ג.5. אין ערך immidiate כי הפקודה איננה בפורמט I-type.	
בי אין פקודה כזו. immidiate כי אין פקודה כזו.	
או אף אחד) (או אף אחד R-type, I-type, J-type R-type, J-type או אף אחד) או אף אחד או נק') מה פורמט הפקודה?	.т



תרגיל 2: (25 נק')

תרגמו להקסדצימלי את הפקודות הבאות:

ADD	R3, R4, R18	Hexa: 0x	א.
LW	R4, 100(R7)	Hexa: 0x	ב.
SW	R4, 100(R7)	Hexa: 0x	
ADDI	R1, R12, 104	Hexa: 0x	т.
SLL	R9, R8, 2	Hexa: 0x	ה.

(30 נק') **תרגיל 3:**

תשובה:

- 3.1. (10 נק') כתבו פקודה אחת בלבד המאפסת את ערכו של R8 מבלי להשתמש בו: תשובה:
- 3.2. (10 נק') כתבו פקודה אחת בלבד המאפסת את ערכו של R8 עם שימוש ב- R4 בלבד: תשובה:
- 3.3. (10 נק') כתבו רצף של פקודות XOR <u>בלבד</u> הגורמות להחלפת ערכי R7 ו- R8 עם שימוש ב- R7 ו- R8 בלבד:

R1=R2=R3=R4=0x1234ABCD **תרגיל 4:** (25 נק') נתון כי

תרגיל 4: (25 נק') נתון כי R1=R2=R3=R4=0x1234ABCD מה יהיה ערכם ההקסדצימלי לאחר ביצועי הקוד הבא:

ADD R1, R2, R3

XOR R2, R1, R4

NOR R3, R1, R2

SUBI R4, R2, 0x1234

SLL R5, R4, 6

R1 = 0xR2 = 0x

R3 = 0x

R4 = 0x

בהצלחה !!

<u>מבוא לחומרה – סמסטר חורף 2004</u> <u>פתרון תרגיל בית מספר 6</u>

תרגיל 1: (20 נק')

נתון קידוד פקודה בצורה של מספר הקסדצימלי: 0x2199FFF0

- א. (5 נק') מהי הפקודה?
 - add .1.x
 - addi .2.x
 - sll .3.x
 - Iw .4.x
 - sw .5.x
- א.6. אין פקודה כזו
- ב. (5 נק') מהו מספר הרגיסטר אליו נכתבת תוצאת החישוב של הפקודה הנ"ל?
 - ב.1. פ
 - ב.2.
 - ב.3.
 - **ב**.4. 25
- ב.5. אין מספר רגיסטר כי פקודה זו לא כותבת לרגיסטר את התוצאה.
 - ב.6. אין מספר רגיסטר כי אין פקודה כזו.
 - ג. (5 נק') מהו ערך ה- immediate של הפקודה?
 - <mark>-16 .1.ג</mark>
 - 16 .2.ג
 - 65520 .3.λ
 - -65520 .4.λ
 - .I-type כי הפקודה איננה בפורמט immidiate ג.5.
 - .6. אין ערך immidiate כי אין פקודה כזו.
 - ד. (5 נק') מה פורמט הפקודה? (R-type, I-type, J-type או אף אחד R-type, I-type או אף אחד T-res
 - תשובה: <u>I-Type</u>

תרגיל 2: (25 נק')

תרגמו להקסדצימלי את הפקודות הבאות:

	ADD	R3, R4, R18	Hexa: 0x00921820	א.
	LW	R4, 100(R7)	Hexa: 0x8CE40064	ב.
SET TO THE SET OF THE	SW	R4, 100(R7)	Hexa: 0XACE40064	.ג
	ADDI	R1, R12, 104	Hexa: 0x21810068	Τ.
	SLL	R9, R8, 2	Hexa: 0x00084880	ה.
	Ì			

(נק') **תרגיל 3**:

:תשובה

3.1. (10 נק') כתבו פקודה אחת בלבד המאפסת את ערכו של R8 מבלי להשתמש בו:

תשובה: <u>XOR R8, R7, R7</u>

.3.2 (10 נק') כתבו פקודה אחת בלבד המאפסת את ערכו של R8 עם שימוש ב- R4 בלבד:

תשובה: _____SUB R8, R4, R4

3.3. (10 נק') כתבו רצף של פקודות XOR בלבד הגורמות להחלפת ערכי R7 ו- R8 עם שימוש ב- R7 ו- R8 בלבד:

XOR R8, R8, R7 XOR R7, R8, R7 XOR R8, R8, R7

R1=R2=R3=R4=0x1234ABCD (25) נתון כי 25) בי נקי) נתון כי מה יהיה ערכם ההקסדצימלי לאחר ביצוע הקוד הבא:

ADD R1, R2, R3

XOR R2, R1, R4

NOR R3, R1, R2

SUBI R4, R2, 0x1234

SLL R5, R4, 6

R1 = 0x2469579A

R2 = 0x365DFC57

R3 = 0xC9820020

R4 = 0x365DEA23

R5 = 0x977A88C0

בהצלחה!!



<u>מבוא לחומרה – סמסטר חורף 2004</u> <u>תרגיל בית מספר 7</u>

תאריך הגשה: <u>5/1/2005</u> , שעה <u>16:00</u> , מקום: <u>בתא של אוהד</u> <u>מגישים:</u>
ת.ז. 1 :
ת.ז. 2 :
הוראות הגשה: 1. יש לענות על כל השאלות על דפי השאלון. במידה ויש צורך, ניתן לצרף דפים נוספים ולכתוב הערה מתאימה בגוף השאלון. בכל מקרה, יש לכתוב תשובה סופית על גבי השאלון. 2. בראש עמוד זה יש לציין את ת.ז. המגישים בלבד (ללא שם)!! 3. יש להשתדל להגיש בזוגות. 4. יש להגיש את התרגיל פתור, עד למועד שנקבע, במקום שנקבע להגישו.
תרגיל 1: (30 נק') נתונים המאפיינים הבאים של ה- cache: כתובת גישה לזיכרון הינה באורך 32bit. גודל שדה ה- set בכתובת הינו כפול מגודל שדה ה- offset. גודל ה- Data) cache (בביטים)? א. (5 נק') מה יכול להיות גודל שדה ה- offset (בביטים)? א.1. בין 12 ל- 18. א.2. בין 6 ל- 12. א.3. בין 0 ל- 6. א.4. בין 4 ל- 8.
ב. (5 נק') מה יכול להיות גודל ה- tag array (בביטים) <u>המכסימלי</u> ב- cache הנ"ל? תשובה:
ג. (5 נק') כעת ידוע, <u>בנוסף,</u> שגודל block הינו 32B . מהי צורת ארגון ה- cache? תשובה:
ד. (5 נק') בהמשך לסעיף ג', נתונה הכתובת 0x112233AA (בהקסדצימלי). מהו מספר הבלוק (בהקסדצימלי) המכיל כתובת זו? תשובה:
ה. (5 נק') לאיזה מספר set ממופה הכתובת מסעיף ג' ב- cache? תשובה:
ו. (5 נק') מהי הכתובת הקרובה ביותר לכתובת הנ"ל (בהקסדצימלי) שעלולה לגרום להחלפת הבלוק שמכיל כתובת זו? תשובה:
THE RESTOR

תרגיל 2: (15 נק') נתונה חלוקת הכתובת בגישה ל- cache:

tag	set	Offset
12	8	6

עבור כל משפט מהמשפטים הבאים, עליכם לסמן בטבלה שבהמשך "X" במקום המתאים, האם המשפט "נכון תמיד". "יכול להתקיים" או "לא נכון תמיד":

- א. גודל ה- cache הינו בדיוק 16KB.
- ב. גודל ה- cache הינו לפחות 16KB.
- .direct map מאורגן בצורה של cache ...
 - ד. גודל בלוק ב- cache הוא 32B.
- ה. הכתובת 0x12A23B1 תמופה ל- set

לא נכון תמיד	יכול להתקיים	נכון תמיד	
			א
			ב
			λ
			Т
			ה

תרגיל 3: (20 נק') נתון cache מסוג direct map בעל sets, שגודלו 128B. כתובת גישה ל-cache הינה באורך 18 ביטים. נתון כי ה-cache ריק מנתונים. פנייה לכתובת גוררת הבאת בלוק מתאים ל-cache.

עבור כל פנייה מרצף הפניות הבאות הקיפו בעיגול האם היה עבורה hit או miss וציינו לאיזה set מופתה הכתובת:

set מספר	Hit	/ Miss	כתובת
0x	Hit	Miss	0x1134
0x	Hit	Miss	0x113F
0x	Hit	Miss	0x213F
0x	Hit	Miss	0x21F3
0x	Hit	Miss	0x2174
0x	Hit	Miss	0x21F4
0x	Hit	Miss	0x1234
0x	Hit	Miss	0x1143
0x	Hit	Miss	0x11F8
0x	Hit	Miss	0x1148
0x	Hit	Miss	0x1149
0x	Hit	Miss	0x2174
0x	Hit	Miss	0x1134



<u>תרגיל 4</u> (35 נק'): נתון זיכרון מטמון (cache) בעל הפרמטרים הבאים: גודלו 128KB וגודל block בו הינו 16B. ה- cache הינו 2-way set associative .
א. (10 נק') מה גודל השדות השונים בגישה למטמון עם כתובת למרחב זיכרון של 4GB (2 ³² Bytes)?
Offset = Set = Tag =
ב. (5 נק') מה גודל ה- Tag array בביטים? תשובה:
ג. נתון מעבד עם זיכרון מטמון (Data cache) כפי שהוגדר בתחילת השאלה. נתונה התוכנית הבאה:
 int i; int A[1000], B[1000], C[1000]; for (i=0; i<1000; i++) {
נניח שסדר הגישות לזיכרון ב-(*) הוא: 1) [i] (3 ,B[i] (2 ,A[i] ברי הגישות לזיכרון ב-(*) הוא: 1) (C[i] (3 ,B[i] (2 ,A[i] בניח שסדר הגישות לזיכרון ב-(*) הוא: 1)
ג1. (10 נק') לאילו sets ב-cache יכנס כל אחד מהמערכים הללו:
set מספר set ב ועד set B: מ- set מספר ועד set set : C: מ- set מספר ועד set
ג2. (10 נק') חשבו את ה- hit rate ב- Data cache עבור ביצוע הלולאה. תנו הסבר לתוצאה שקבלתם.
hit rate = %
בהצלחה !!

<u>מבוא לחומרה – סמסטר חורף 2004</u> <u>פתרוו תרגיל בית מספר 7</u>

תרגיל 1: (30 נק')

נתונים המאפיינים הבאים של ה- cache:

- . כתובת גישה לזיכרון הינה באורך 32bit.
- גודל שדה ה- set בכתובת הינו כפול מגודל שדה ה- offset.
 - גודל ה- Data) cache) הינו 256KB.
 - א. (5 נק') מה יכול להיות גודל שדה ה- offset (בביטים)?

א.1. בין 12 ל- 18.

א.2. בין 6 ל- 12.

א.3. בין 0 ל- 6.

.8. בין 4 ל- 8.

ב. (5 נק') מה יכול להיות גודל ה- tag array (בביטים) המכסימלי ב- cache הנ"ל?

תשובה: <u>2²³bit</u>

- הסבר: במקרה הקיצוני ביותר, |offset|=|set|=0, כלומר: |tag|=32=2 5 bit (כלומר: 2 5 bit 2 2 במקרה ולכל בלוק מוצמד בלוקים ב- 1לוקים ב- 1לכל בלוק מוצמד בלוקים ב- 2 5 bit (בלוק מוצמד בלוקים ב- 2 5 bit (בלוק מוצמד בלוק מוצמד) ולכל בלוק מוצמד בלוקים ב- 2 5 bit (בלוק מוצמד בלוק מוצמד) ולכל בלוק מוצמד בלוקים ב- 2 5 bit (בלוק מוצמד) ולכל בלוק מוצמד בלוקים ב- 2 5 bit (בלוק מוצמד) ולכל בלוק מוצמד בלוקים ב- 2 5 bit (בלוק מוצמד) ולכל בלוק מוצמד בלוקים בלו
 - ?cache מהי צורת ארגון ה- block ג. (5 נק') כעת ידוע, <u>בנוסף</u>, שגודל

תשובה: <u>8-way</u>

.|set| = 10 ולכן |offset| = log(2⁵) = 5 . 2^{18} B/2⁵B = 2^{13} הסבר: מספר הבלוקים ב- cache הוא - מספר ה- sets בלוקים ב- - ציש (ב¹⁰) יש (ב¹⁰) יש (ב¹³/2¹⁰) בלוקים ב- sets יחיד (ב¹³/2¹⁰) יש (ב¹⁴/2¹⁰) יש (ב¹⁵/2¹⁰) יש (ב¹⁵/2¹⁰) יש (ב¹⁶/2¹⁰) יש (ב¹⁶/2¹⁰)

ד. (5 נקי) בהמשך לסעיף ג', נתונה הכתובת 0x112233AA (בהקסדצימלי). מהו מספר הבלוק (בהקסדצימלי) המכיל כתובת זו?

תשובה: _0x89119D

<u>הסבר:</u> מספר הבלוק הינו החלק של ה- tag+set ולכן:

0x112233AA = 0001000100100100 | 0110011101 | 01010

block number = set + tag = 00010001001000100 0110011101 = 0x89119D

ה. (5 נק') לאיזה מספר set ממופה הכתובת מסעיף ג' ב- cache?

תשובה: <u>0x19D</u>

- סבר: ראו הסבר לסעיף קודם – שדה ה- set הינו 110011101 לסעיף קודם

ו. (5 נק') מהי הכתובת הקרובה ביותר לכתובת הנ"ל (בהקסדצימלי) שעלולה לגרום להחלפת הבלוק שמכיל כתובת זו?

תשובה: _0x1121B3BF

<u>הסבר:</u> לכתובת חייב להיות אותו מספר set, אך tag שונה. השינוי ב- tag צריך להיות מזערי (1± ובהתאם לכך ייקבע ה- offset.

(*) 00010001001000011 | 0110011101 | 11111 -1

(**) 0001000100100101 | 0110011101 | 00000 +1

חישוב פשוט מראה שהכתובת הקרובה ביותר לכתובת המבוקשת היא

(15 נק') **תרגיל**

נתונה חלוקת הכתובת בגישה ל- cache:

tag	Set	Offset
12	8	6

עבור כל משפט מהמשפטים הבאים, עליכם לסמן בטבלה שבהמשך "X" במקום המתאים, האם המשפט "נכון תמיד", "יכול להתקיים" או "לא נכון תמיד":

- א. גודל ה- cache הינו בדיוק 16KB.
- ב. גודל ה- cache הינו לפחות 16KB.
- .direct map מאורגן בצורה של cache .ג. ה-
 - ד. גודל בלוק ב- cache הוא 32B
- ה. הכתובת 0x12A23B1 תמופה ל- set

לא נכון תמיד	יכול להתקיים	נכון תמיד	
	X		א
		Х	ר
	Х		λ
Х			Т
		Х	ה

:הסרר

- ways * |block| * #sets = ways* 2^6*2^8 =ways* $2^{14} \ge 2^{14}$ הינו: cache הינו: ב. נכון, לפי א'.
- .direct map הוא cache הוא 1 אז ה- ways. אם מספר ה- ways. אם מספר ה-
 - .|block| = 2^6 B ← offset -ה. נקבע לפי גודל שדה ה
 - .set -ה. מבצעים חלוקה לפי גודל השדות ומקבלים את שדה ה-



תרגיל 3: (20 נק') נתון cache מסוג direct map בעל asets, שגודלו 20B. כתובת גישה ל-cache תרגיל 3: (20 נק') נתון כי ה-cache ריק מנתונים. פנייה לכתובת גוררת הבאת בלוק מתאים ל-cache.

עבור כל פנייה מרצף הפניות הבאות הקיפו בעיגול האם היה עבורה hit או miss וציינו לאיזה שבור כל פנייה מרצף הפניות הבאות הקיפו בעיגול האם היה עבורה מוצת:

set מספר	Hit	/ Miss	כתובת
0x3	Hit	Miss	0x1134
0x3	Hit	Miss	0x113F
0x3	Hit	Miss	0x213F
0x7	Hit	Miss	0x21F3
0x7	Hit	Miss	0x2174
0x7	Hit	Miss	0x21F4
0x3	Hit	Miss	0x1234
0x4	Hit	Miss	0x1143
0x7	Hit	Miss	0x11F8
0x4	Hit	Miss	0x1148
0x4	Hit	Miss	0x1149
0x7	Hit	Miss	0x2174
0x3	Hit	Miss	0x1134

:('כק') מ**רגיל 4** (35 נק')


בעל הפרמטרים הבאים: (cache) בעל הפרמטרים הבאים:

. 2-way set associative בו הינו 16B. ה- block בו הינו block גודלו

4GB א. (10 נק') מה גודל השדות השונים בגישה למטמון עם כתובת למרחב זיכרון של (2^{32}Bytes)

ב. (5 נק') מה גודל ה- Tag array בביטים? תשובה: Tag array = 2¹²*2¹*2¹⁷ = #sets * #ways * |Tag| = 2¹²*2

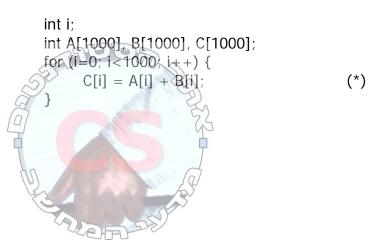ג. נתון מעבד עם זיכרון מטמון (Data cache) כפי שהוגדר בתחילת השאלה. נתונה התוכנית הבאה:



נניח שה-cache היה ריק עם תחילת התוכנית, וכל int מאוחסן ב-4 בתים. בכל פעם שהתבצעה גניח שה-cache הוא הובא block מתאים אל ה-cache. מנגנון ההחלפה ב-miss הוא גישה לאחד הנתונים והיה miss, הובא block מתאים אל ה-set מבין שני הבלוקים הקיימים שם. כזה שמחליף את הבלוק הראשון שהובא לאותו set מבין שני הבלוקים הקיימים שם. נניח שכתובת ההתחלה של המערך A בזיכרון הראשי היא 0, של המערך B היא 0x10800 (128K) (128K).

.C[i] (3 ,B[i] (2 ,A[i] (1 ב-(*) הוא: 1) נניח שסדר הגישות לזיכרון ב-(*)

ג1. (10 נק') לאילו sets ב-cache יכנס כל אחד מהמערכים הללו:

2. מ- set מספר <u>0x0</u> ועד set :A <u>0x179</u> set מספר <u>0x80</u> ועד set :B מ- set מספר <u>0x60</u> ועד set :C c

ג2. (10 נק') חשבו את ה- hit rate ב- Data cache עבור ביצוע הלולאה. תנו הסבר לתוצאה שקבלתם.

miss אין התנגשויות ולכן יש miss הסבר: מאחר ויש 2 בלוקים ב- set אין התנגשויות ולכן יש hit rate = 75 % אין התנגשויות ולכן 3 פגיעות מתוך 4 יחיד עבור כל גישה לבלוק (פעם ראשונה). לכל בלוק פונים 4 פעמים ולכן 3 פגיעות מתוך 6 הם 75%.

בהצלחה !!



מבוא לחומרה – סמסטר חורף <u>2004</u> תרגיל בית מספר <u>8</u>

תאריך הגשה: <u>9/2/2005 ,</u> שעה <u>16:00 ,</u> מקום: <u>בתא של אוהד </u>
ת.ז. 1 : : 1
ת.ז. 2 : : 2
הוראות הגשה: 1. יש לענות על כל השאלות על דפי השאלון. במידה ויש צורך, ניתן לצרף דפים נוספים ולכתוב הערה מתאימה בגוף השאלון. בכל מקרה, יש לכתוב תשובה סופית על גבי השאלון. 2. בראש עמוד זה יש לציין את ת.ז. המגישים בלבד (ללא שם)!! 3. יש להשתדל להגיש בזוגות. 4. יש להגיש את התרגיל פתור, עד למועד שנקבע, במקום שנקבע להגישו.
תרגיל 1: (20 נק') כידוע, קיימת בעיית הגישה במקביל ל- RF) register file) הן לכתיבה והן לקריאה. לצורך כך מוצע להוסיף שלב נוסף – ID2. כעת בשלב ה- ID ייכתבו ל- RF ובשלב ה- ID2 ייקראו מה- RF. האם באופן זה ניתן היה לפתור את הבעייה? הסבירו. תשובה:



(נק') **תרגיל 2:**

כידוע, קידום ערכים ב- forwarding) cpu) נעשה משלבים MEM ו- WB לשלב ה- EXE. חציית RF משמעותית כאשר פקודה בשלב ה-WB כותבת לאוגר הנקרא ע"י פקודה בשלב ה- ID. נסמן קידום משלב ה-MEM לשלב ה-EXE כ- "MEM-EXE". נסמן קידום משלב ה-WB לשלב ה-EXE כ- "WB-EXE". נסמן חציית RF משמעותית ב- "RF-split"

עבור הקוד הבא, עליכם לסמן בכל מחזור שעון איזה מבין המצבים הנ"ל מתקיימים. רישמו את הפקודות כפי שהן מתבצעות במעבד בעל forwarding וחציית RF. יש לשים לב שייתכנו פקודות stall. סמנו בעמודה המתאימה x במידה ומתקיים קידום או חציית RF משמעותית.

ADD	R3, R2, R3
ANDI	R2, R3, 400
SUB	R7, R3, R2
LW	R7, 200(R3)
SW	R3, 200(R7)
SLL	R3, R3, 2
XOR	R6, R7, R3

מחזור שעון	פקודה	MEM-EXE	WB-EXE	RF-split
1	ADD R3, R2, R3	3		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
A				

:דוגמא

					:הבאה	תונה התכנית	<mark>' 3: (50 נק') נו</mark>	<u>תרגיל</u>
1 2 3 4 5 6 7	loop:	XOR ADD LW ADDI ADDI BEQ SUBI	R1, R0, R8 R3, R0, R0 R2, 1000(R1) R1, R1, 4 R3, R3, 1 R2, R9, loop R3, R3, 1					
	צימלי)	•	נו אותה) כאשר 0 תה 2600 (דצימלי)	•	אליה ב- ory	•	והכתובת האו	א.
		ַזכרון.	ם דומים במערך ב	זכרון.	מערך בזכרון. טר למערך ב [.] אשון השובר ר	תכנית מבצעת ערך מסוים בו ערכים מרגיס את הערך הרא מה ערכים קיי	ב.1. מחפשת ב.2. מעתיקה 2.ג. מחפשת	ב.
	כמה	? ייתכנו	(pipeline scheduli	להחלפה (ng		·	תשובות. ג.1. 1 ו- 2 ג.2. 2 ו- 3 ג.3. 3 ו- 4 ג.4. 4 ו- 5 ג.5. 4 ו- 6	.λ
				ולעיל?		להחליף אף פי עולת אתחול ו		.Τ.
			ח לבצע את <u>כל</u> ה נעל 5 שלבים כפי		ז מה- cpu) בו		עד יציאת הפי	ה.
<u> </u>	A PU	?for	warding -יית RF ו	שכעת יש חצ	וסעיף ה', רק	על החישוב נ 	(10 נק') חיזרו תשובה: הסבר: _	۱.
	A	S		לחה !!	בהצי			
10	-							

<u>מבוא לחומרה – סמסטר חורף 2004</u> <u>פתרון תרגיל בית מספר 8</u>

תרגיל 1: (20 נק')

כידוע, קיימת בעיית הגישה במקביל ל- RF) register file) הן לכתיבה והן לקריאה. לצורך כך מוצע להוסיף שלב נוסף – ID2. כעת בשלב ה- ID ייכתבו ל- RF ובשלב ה- ID2 ייקראו מה- RF. האם באופן זה ניתן היה לפתור את הבעייה? הסבירו.

תשובה: <u>לא, מאחר והבעייה היא שפקודה שנמצאת בשלב ה- WB תכתוב לרגיסטר בזמן</u> שבשלב ה- ID2 תמצא פקודה שקוראת מאותו רגיסטר.

(נק') **10 (מרגיל 2:**

כידוע, קידום ערכים ב- forwarding) cpu) נעשה משלבים MEM ו- WB לשלב ה- EXE. חציית RF משמעותית כאשר פקודה בשלב ה-WB כותבת לאוגר הנקרא ע"י פקודה בשלב ה- ID. נסמן קידום משלב ה-MEM לשלב ה-EXE כ- "MEM-EXE". נסמן קידום משלב ה-WB לשלב ה-EXE כ- "WB-EXE". נסמן חציית RF משמעותית ב- "RF-split"

עבור הקוד הבא, עליכם לסמן בכל מחזור שעון איזה מבין המצבים הנ"ל מתקיימים. רישמו את הפקודות כפי שהן מתבצעות במעבד בעל forwarding וחציית RF. יש לשים לב שייתכנו פקודות stall. סמנו בעמודה המתאימה x במידה ומתקיים קידום או חציית RF משמעותית.

ADD R3, R2, R3 ANDI R2, R3, 400 SUB R7, R3, R2 LW R7, 200(R3) SW R3, 200(R7) SLL R3, R3, 2 XOR R6, R7, R3

מחזור		פקודה	MEM-EXE	WB-EXE	RF-split
שעון	כיקווייי		IVILIVI-LXL	VVD-LXL	- Ki -Spiit
1	ADD	R3, R2, R3			
2	ANDI	R2, R3, 400			
3	SUB	R7, R3, R2			
4	LW	R7, 200(R3)	Χ		Χ
5	Stall		Χ	Χ	
6	SW	R3, 200(R7)	Χ		Χ
25/19/0	SLL	R3, R3, 2			
8	XOR	R6, R7, R3		Χ	
9					
10		3	Х		
11		P			
12		T			
			•		•

: (50 נק') נתונה התכנית הבאה:

```
XOR
1
                  R1, R0, R8
2
          ADD
                  R3, R0, R0
3
                  R2, 1000(R1)
  loop:
          LW
                  R1, R1, 4
4
          ADDI
                  R3, R3, 1
5
          ADDI
6
          BEQ
                  R2, R9, loop
          SUBI
                  R3, R3, 1
```

א. (10 נק') ידוע שהגענו לפקודה מספר 7 (אך טרם ביצענו אותה) כאשר 20=R3 (דצימלי) א. והכתובת האחרונה שניגשנו אליה ב- data memory והכתובת האחרונה שניגשנו

מה היה ערכו הראשוני של R8 ?

תשובה: <u>בתחילת הלולאה ערכו של R1 היה כמו של R8: 2600-(20*4)-1000</u>

- ב. (5 נק') מה התכנית מבצעת?
- ב.1. מחפשת ערך מסוים במערך בזכרון.
- ב.2. מעתיקה ערכים מרגיסטר למערך בזכרון.
- 2.ג. מחפשת את הערך הראשון השובר רצף של ערכים דומים במערך בזכרון. 2.ד. סופרת כמה ערכים קיימים בזכרון.
- ייתכנו כמה (pipeline scheduling) ? ייתכנו כמה (pipeline scheduling) ? ייתכנו כמה תשובות.
 - ג.1. 1 ו- 2
 - 3 -1 2 .2.x
 - 4 -1 3 .3.x
 - 5 -1 4 .4.x
 - 6 -1 4 .5. \alpha
 - ג.6. לא ניתן להחליף אף פקודה.
 - ד. (5 נק') איזו פעולת אתחול חסרה בקוד שלעיל? תשובה: <u>השמת ערך ב- R9</u>
- ה. (10 נק') לאור האמור בסעיף א', כמה מחזורי שעון ייקח לבצע את <u>כל</u> התכנית (כולל זמן עד יציאת הפקודה האחרונה מה- cpu) במעבד MIPS בעל 5 שלבים כפי שנלמד בכיתה, ללא חציית RF <u>וללא</u> forwarding ?

תשובה: <u>111_</u>

הסבר: <u>stalls לפני הלולאה, 1 בתוך הלולאה ו-2 אחרי הלולאה. הלולאה התבצעה 20</u> <u>פעמים ולקח עוד 4 מחזורי שעון עד ליציאת הפקודה האחרונה ולכן:</u>

(ה- stalls <u>מודגשים) 2+<mark>2</mark>+20*(4+<mark>1</mark>)+<mark>2</mark>+1+4</u>

ו. (10 נק') חיזרו על החישוב מסעיף ה', רק שכעת יש חציית RF ו- RF (forwarding תשובה: <u>87 ____</u>

הסבר: _ לא היו stalls כלל ולכן: _2+20*4+1+4

